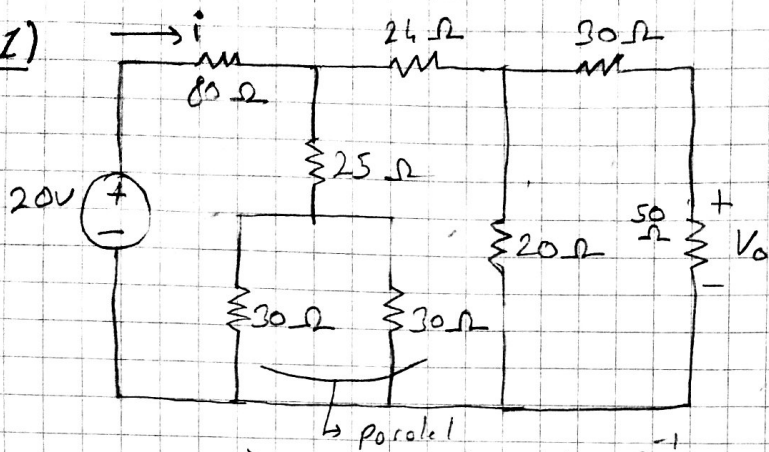


Vize Ödevi

İsmail


Sor. 1)



$i, V_0 = ?$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right)^{-1} = 15 \Omega$$

$$25 + 15 = 40 \Omega =$$

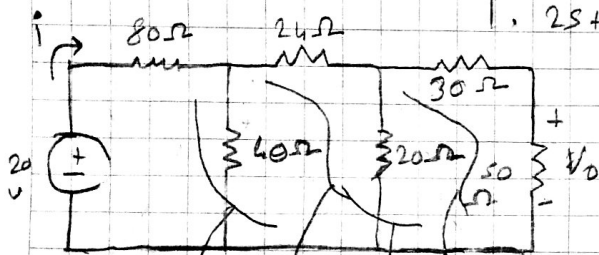


$80 \Omega$  (seri)

$$\left( \frac{1}{80} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = \left( \frac{5}{80} \right)^{-1} = \frac{80}{5} = 16 \Omega$$

$40 \Omega$
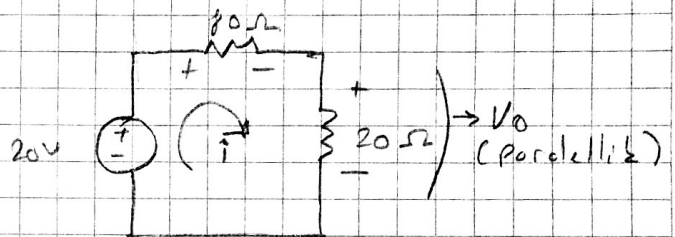
$$\left( \frac{1}{40} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 20 \Omega$$



$$-20 + 80i + 20i = 0$$

$$100i = 20$$


$$i = \frac{20}{100}$$

$$i = 0,2 \text{ A}$$

$$V_0 = 50(0,2) = 10 \text{ V}$$

Ismail Heyuan  
201313141030

Tm

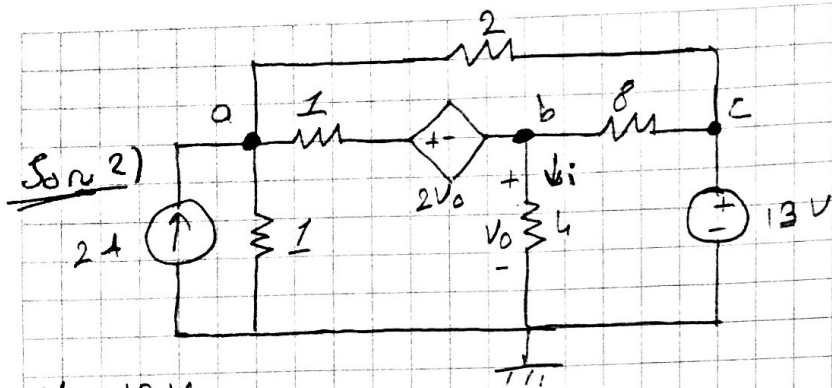

$V_o = ?$

Diagram a

$$-2 + \frac{V_a - (2V_o + V_b)}{1} + \frac{V_o}{1} + \frac{V_a - V_c}{2} = 0$$

$V_c = 13V$

Diagram b

$$V_b - (-2V_o + V_a) + \frac{V_b - V_c}{8} + \frac{V_b}{4} = 0$$

$$V_b + 2V_o - V_a + \frac{V_b - V_c}{8} + \frac{V_b}{4} = 0 \quad (8) \quad (2)$$

$$8V_b + 16V_o - 8V_a + V_b - \frac{V_c}{8} + 2V_b = 0$$

$11V_b - 8V_a + 16V_o = 13$

$$27V_b - 8V_a = 13 \quad 15$$

$$-8V_b + 5V_a = 17 \quad 18$$

$$135V_b - 40V_a = 65$$

$$+ -48V_b + 40V_a = 136$$

$$87V_b = 201$$

$$V_b = \frac{201}{87}$$

$$V_b = 2,31V = V_o$$

$V_o = 2,31V$

$$V_a + \frac{V_o - V_c}{2} + V_a - 2V_o - V_b = 2 \quad (2)$$

$$2V_a + V_a - 13 + 2V_a - 4V_o - 2V_b = 4$$

$5V_a - 2V_b - 4V_o = 17$


$$V_o = 4i \quad \frac{V_b}{4} = i$$

$V_o = 4 \frac{V_b}{4} = V_b$  jadi ya sama.

$V_o = V_b$  karena ya sama.

Ismail Heryuan  
201913171030

Soru 3)

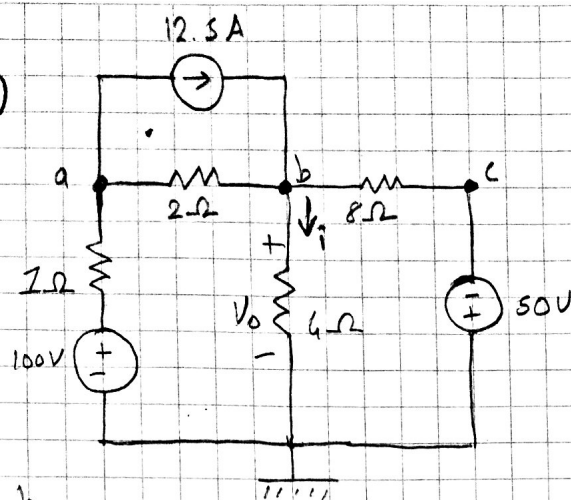

Dagum b

$$\frac{V_b - V_a}{2} + \frac{V_b}{4} + \frac{V_b - V_c}{8} = 12,5$$

$$4V_b - 4V_a + 2V_b + V_b - V_c = 12,5(8) = 100$$

$$7V_b - 4V_a = 50$$

$$3V_a - V_b = 17,5 \quad /4$$

$$-4V_a + 7V_b = 50 \quad /2$$

$$12V_a - 4V_b = 700$$

$$-12V_a + 21V_b = 150$$

$$17V_b = 850$$

$$V_b = 50V$$

$$\begin{aligned} 3V_a - V_b &= 17,5 \\ 3V_a &= 22,5 \\ V_a &= 7,5V \end{aligned}$$

$$V_o = ?$$

Dagum a

$$\frac{V_a - 100}{2} + \frac{V_a - V_b}{2} = -12,5$$

$$2V_a - 200 + V_a - V_b = -25$$

$$3V_a - V_b = 175$$

$$V_c = -50V$$

$$\frac{V_b - 0}{4} = i$$

$$V_o = 4i$$

$$V_o = 4 \frac{V_b}{4} = V_b$$

$$V_b = V_o = 50V$$