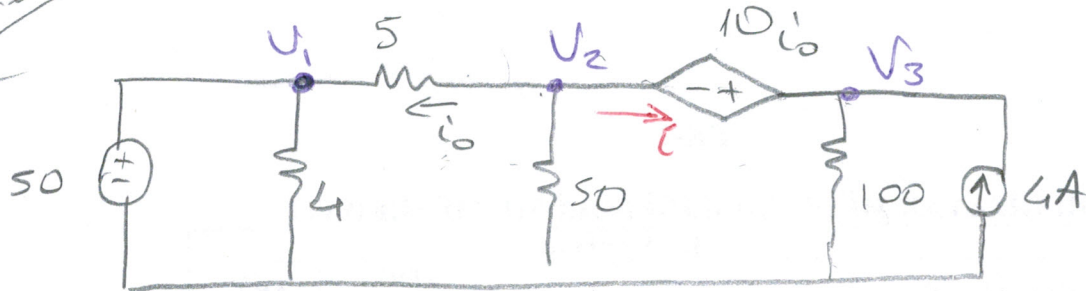


Örnek



$$i_0 = ?$$

düğüm 1  $\Rightarrow V_1 = 50V$

düğüm 2  $\Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{50} + i = 0$

$\Rightarrow$  düğüm 3  $\Rightarrow \frac{V_3}{100} - 4 - i = 0$

$$+ \frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{50} + \frac{V_3}{100} - 4 = 0$$

$$\frac{V_2 - 50}{5} + \frac{V_2}{50} + \frac{V_3}{100} = 4$$

$$20V_2 - 1000 + 2V_2 + V_3 = 400$$

$$22V_2 + V_3 = 1400$$

$$\Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{5} = i_0, \quad V_3 - V_2 = 10i_0 \quad \Rightarrow \frac{V_2 - 50}{5} = \frac{V_3 - V_2}{10}$$


$$2V_2 - 100 = V_3 - V_2$$

$$3V_2 - V_3 = 100$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 22V_2 + V_3 = 1400 \\ 3V_2 - V_3 = 100 \\ \hline 25V_2 = 1500 \\ V_2 = 60V \end{array}$$

$$V_3 = 80V$$

$$i_0 = \frac{80 - 60}{10} = 2A$$

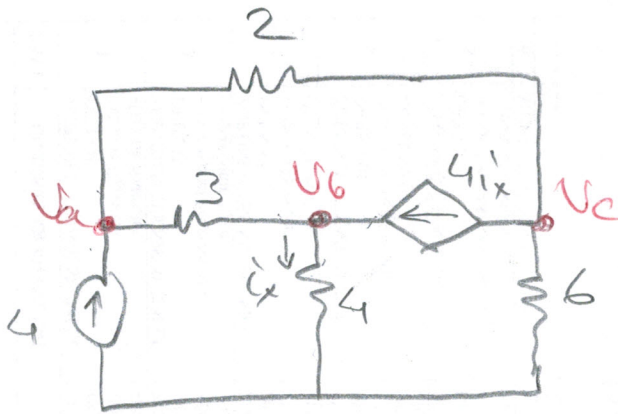ÇözümNode analizis ile  
incelenir

$$\text{Düğüm a: } \Rightarrow -4 + \frac{V_a - V_c}{2} + \frac{V_a - V_b}{3} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{Düğüm b } \Rightarrow \frac{V_b - V_a}{3} + \frac{V_b}{4} - 4i_x = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{Düğüm c } \Rightarrow \frac{V_c}{6} + 4i_x + \frac{V_c - V_a}{2} = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$i_x = \frac{V_b}{4}$$

$$\text{(1) } \Rightarrow -24 + 3V_a - 3V_c + 2V_a - 2V_b = 0$$

$$5V_a - 2V_b - 3V_c = 24$$

$$\text{(2) } \Rightarrow 4V_b - 4V_a + 3V_b - 12V_b = 0$$

$$-4V_a - 5V_b = 0 \rightarrow V_a = -\frac{5V_b}{4}$$

$$\text{(3) } \Rightarrow V_c + 6V_b + 3V_c - 3V_a = 0$$


$$-3V_a + 6V_b + 4V_c = 0$$

$$V_a = 32V \quad V_b = 25,6V$$

$$V_c = 62,4V$$

Örnek

9-3

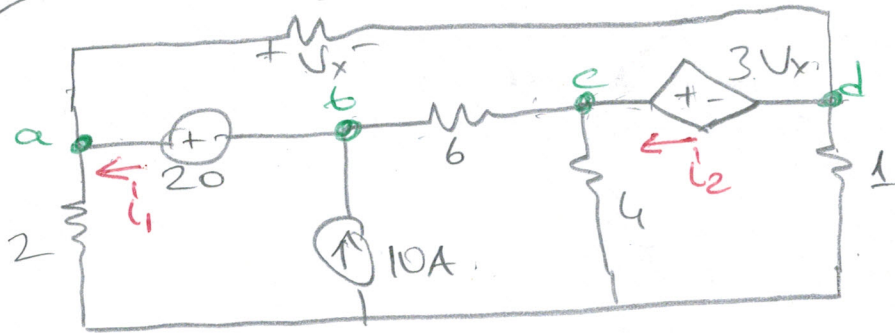

Devredili  
düğüm gerilim  
lerini bulun.

$$\text{Düğüm a} \Rightarrow \frac{V_a}{2} + \frac{V_a - V_d}{3} - i_1 = 0$$

$$\text{Düğüm b} \Rightarrow -10 + i_1 + \frac{V_b - V_c}{6} = 0$$

$$\text{①} \dots \frac{V_a}{2} + \frac{V_a - V_d}{3} - 10 + \frac{V_b - V_c}{6} = 0$$

$$\text{Düğüm c} \Rightarrow -i_2 + \frac{V_c}{4} + \frac{V_c - V_b}{6} = 0$$

$$\text{Düğüm d} \Rightarrow \frac{V_d}{1} + i_2 + \frac{V_d - V_a}{3} = 0$$

$$\text{②} \dots \frac{V_c}{4} + \frac{V_c - V_b}{6} + V_d + \frac{V_d - V_a}{3} = 0$$

$$\text{①} \rightarrow 3V_a + 2V_a - 2V_d + V_b - V_c = 60$$

$$5V_a + V_b - V_c - 2V_d = 60$$

$$\text{②} \rightarrow 3V_c + 2V_c - 2V_b + 12V_d + 4V_d - 4V_a = 0$$

$$-4V_a - 2V_b + 5V_c + 16V_d = 0$$

$$\text{③} \dots V_a - V_d = V_x$$

$$\text{④} \dots V_c - V_d = 3V_x$$


$$\text{⑤} \dots V_a - V_b = 20$$

$$V_a = 26,67V \quad V_b = ? \quad V_c = 173,33V \quad V_d = -46,67V$$

### 3.2) Mesh Current Analysis - Göz Analizi

Göz analizinde bilinmeyen akımları bulmak için KVL kullanılır.

Örnek

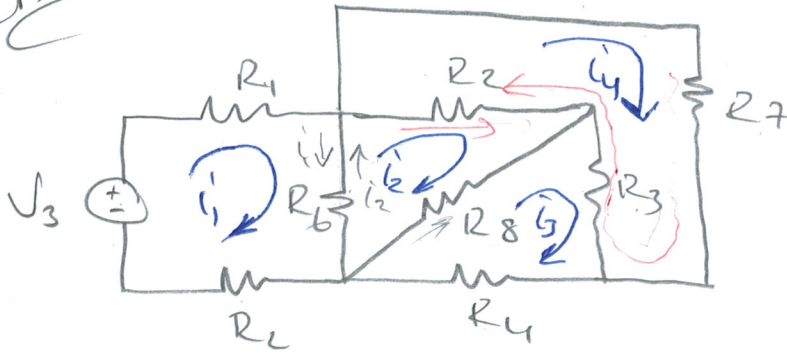


$$\text{Göz 1} \Rightarrow -V_3 + R_1 i_1 + R_6 (i_1 - i_2) + i_1 R_2 = 0$$

$$\text{Göz 2} \Rightarrow (i_2 - i_1) R_6 + (i_2 - i_4) R_2 + (i_2 - i_3) R_8 = 0$$

$$\text{Göz 3} \Rightarrow R_4 i_3 + (i_3 - i_2) R_8 + (i_3 - i_4) R_3 = 0$$

$$\text{Göz 4} \Rightarrow R_7 i_4 + (i_4 - i_3) R_3 + (i_4 - i_2) R_2 = 0$$


Örnek

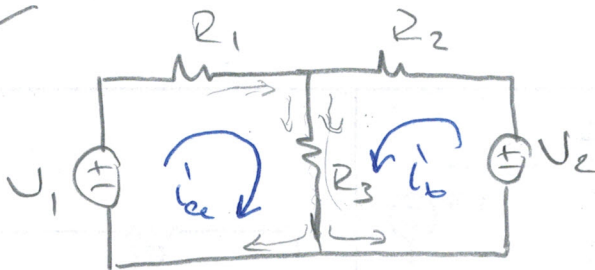

$$-V_1 + R_1 i_a + (i_a + i_b) R_3 = 0$$

$$-V_2 + R_2 i_b + (i_a + i_b) R_3 = 0$$

Ümel

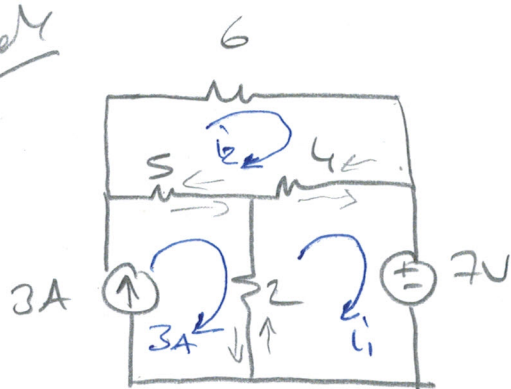

$$7 + (i_1 - 3) \cdot 2 + (i_1 - i_2) \cdot 4 = 0$$

$$2i_1 - 6 + 4i_1 - 4i_2 = -7$$

$$6i_1 - 4i_2 = -1$$

$$6i_2 + 4(i_2 - i_1) + 5(i_2 - 3) = 0$$

$$6i_2 + 4i_2 - 4i_1 + 5i_2 - 15 = 0$$

$$-4i_1 + 15i_2 = 15$$

$$4/ \quad 6i_1 - 4i_2 = -1$$

$$6/ \quad -4i_1 + 15i_2 = 15$$


$$\Rightarrow \begin{array}{r} 24i_1 - 16i_2 = -4 \\ -24i_1 + 90i_2 = 90 \end{array}$$

$$74i_2 = 86$$

$$i_2 = 1,16 \text{ A}$$

$$i_1 = 0,6 \text{ A}$$

Ümel

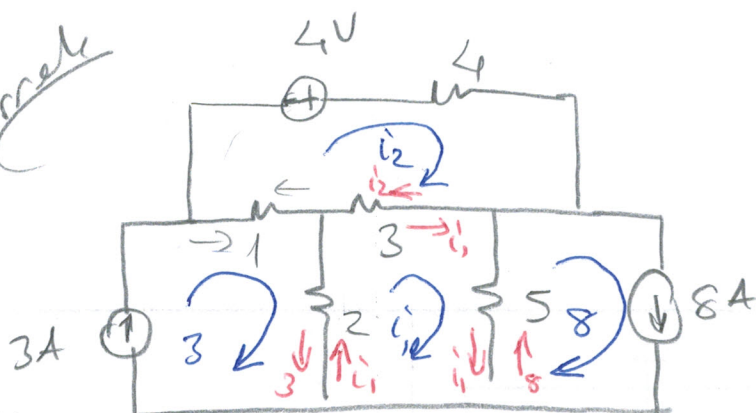

$$2(i_1 - 3) + 3(i_1 - i_2) + 5(i_1 - 8) = 0$$

$$-4 + 4i_2 + 3(i_2 - i_1) + 1(i_2 - 3) = 0$$


$$2i_1 - 6 + 3i_1 - 3i_2 + 5i_1 = 40$$

$$10i_1 - 3i_2 = 46$$

$$4i_2 + 3i_2 - 3i_1 + i_2 = 7$$

$$-3i_1 + 8i_2 = 7$$



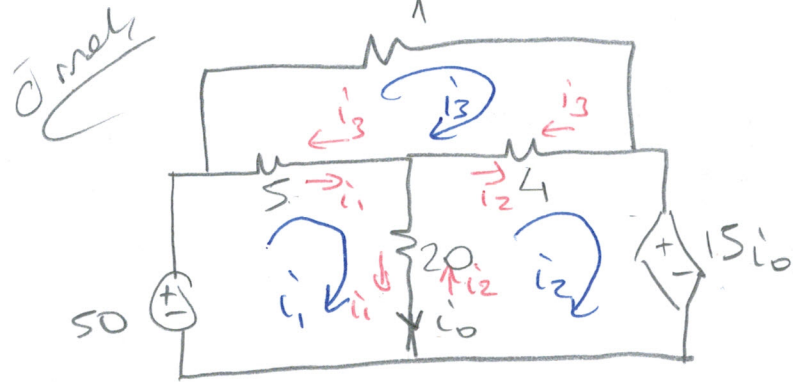


$$\text{Göz 1} \Rightarrow -50 + 5(i_1 - i_3) + 20(i_1 - i_2) = 0$$

$$\text{Göz 2} \Rightarrow -15i_0 + 20(i_2 - i_1) + 4(i_2 - i_3) = 0$$

$$\text{Göz 3} \Rightarrow 1i_3 + 4(i_3 - i_2) + 5(i_3 - i_1) = 0$$

$$i_0 = i_1 - i_2$$

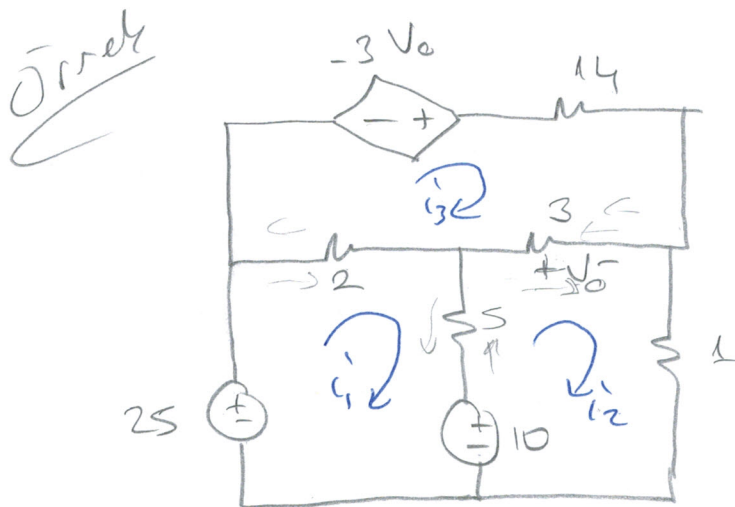

$$-25 + 2(i_1 - i_3) + 5(i_1 - i_2) + 10 = 0$$


$$-10 + 5(i_2 - i_1) + 3(i_2 - i_3) + 1i_2 = 0$$

$$-(-3V_0) + 14i_3 + 3(i_3 - i_2) + 2(i_3 - i_1) = 0$$

$$V = IR$$

$$V_0 = 3 \cdot (i_2 - i_3)$$


Örnekle

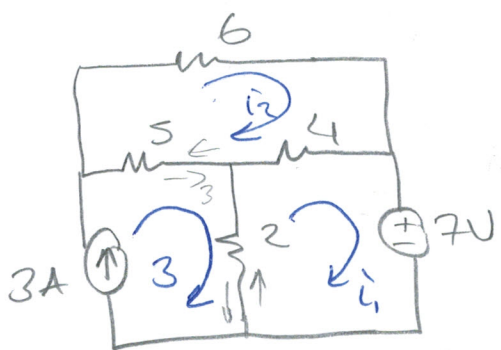

$$7 + 2(i_1 - 3) + 4(i_1 - i_2) = 0$$

$$6i_2 + 4(i_2 - i_1) + 5(i_2 - 3) = 0$$

Örnekle

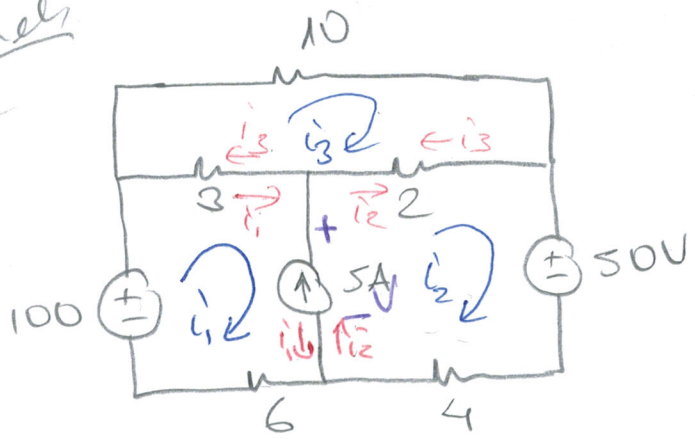

$$-100 + 3(i_1 - i_3) + V + 6i_1 = 0$$

$$50 + 4i_2 - V + 2(i_2 - i_3) = 0$$

$$-50 + 3i_1 - 3i_3 + 6i_1 + 4i_2 + 2i_2 - 2i_3 = 0$$

$$10i_3 + 2(i_3 - i_2) + 3(i_3 - i_1) = 0$$

$$10i_3 + 2i_3 - 2i_2 + 3i_3 - 3i_1 = 0$$

$$-3i_1 - 2i_2 + 15i_3 = 0$$

$$3i_1 + 6i_2 - 5i_3 = 50$$

$$i_2 - i_1 = 5$$

$$\Rightarrow i_2 = 5 + i_1$$