
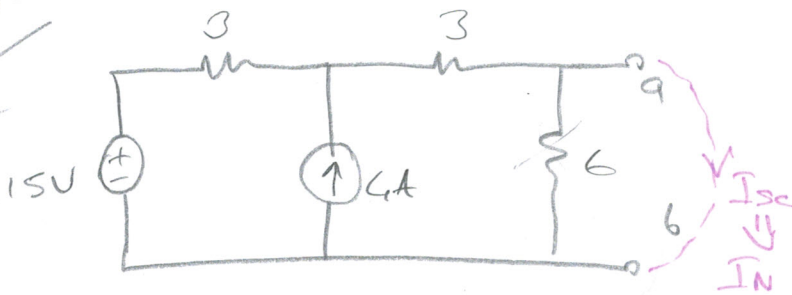
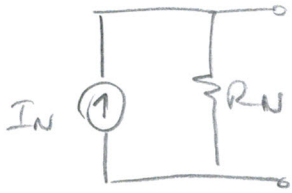


Örnek

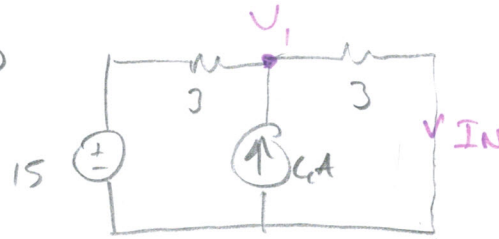

ab yaından
bakıldığında
görünen Norton
eslejer devresi
redin

 $I_N \Rightarrow$ 

$$\frac{V_1 - 15}{3} - 4 + \frac{V_1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 - 15 + V_1 = 12$$


$$2V_1 = 27$$

$$V_1 = \frac{27}{2} \text{ V}$$


$$I_N = \frac{V_1}{3}$$

$$= \frac{\frac{27}{2}}{3}$$


$$= 4.5 \text{ A}$$

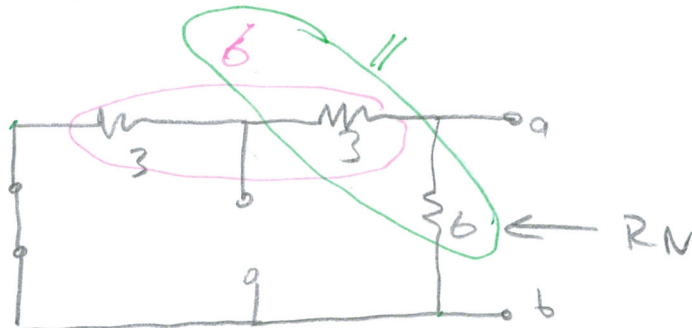 $R_N \Rightarrow$ 
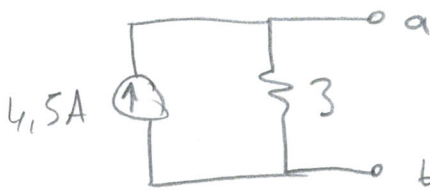
$$R_N = \frac{6 \cdot 6}{12} = 3 \Omega$$



Örnek


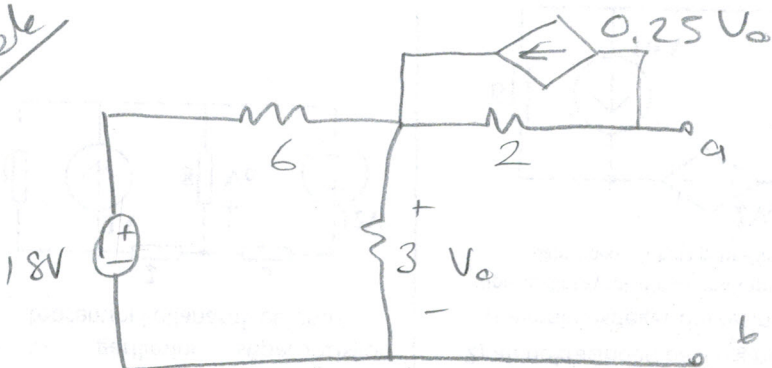


Norton eslejer
devresi?

$$R_N = R_{Th}$$

$$I_N = I_{sc}$$

1. yol
 R_{Th}
 $R_N \Rightarrow$

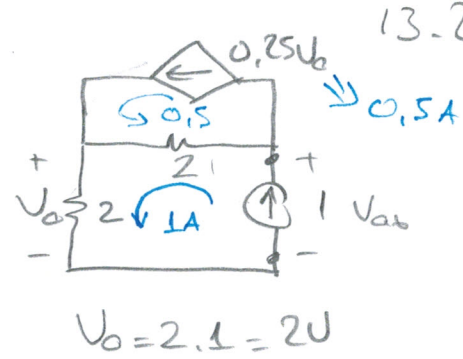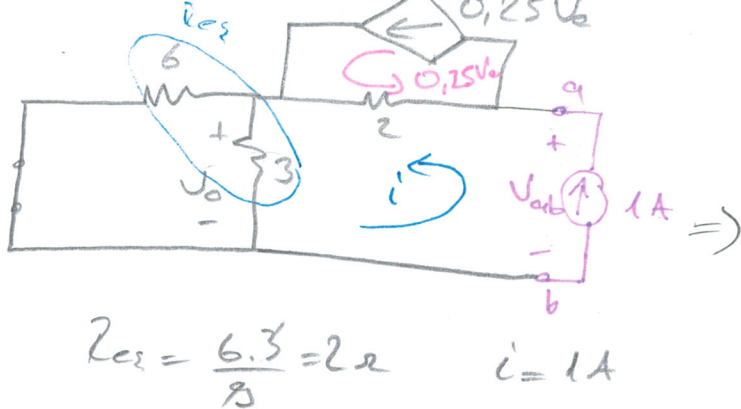


$$-V_{ab} + 2(1 - 0.5) + 2 \cdot 1 = 0$$

$$V_{ab} = 3V$$

$R_{Th} = \frac{1V}{I_o}$
 Thevenin için
 bağlayalım:

$\rightarrow R_N = \frac{V_{ab}}{1A} = \frac{3}{1} = 3 \Omega$
 Norton için
 1A'lık
 kaynağı bağlarız

2. yol

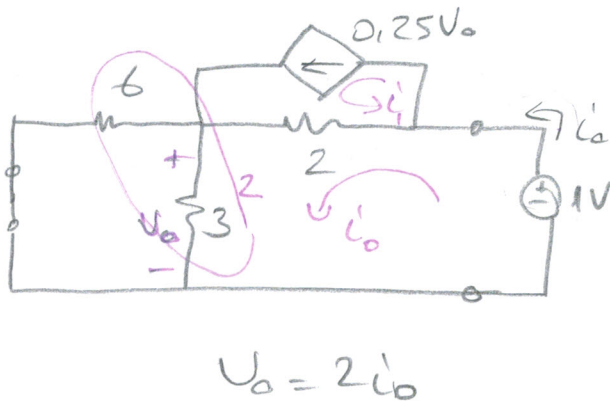

$$I_1 = 0.25V_o$$

$$-1 + 2(I_o - I_1) + 2I_o = 0$$

$$4I_o = 1 + 2I_1$$


$$4I_o = 1 + 0.5V_o$$

$$4I_o = 1 + 1I_o$$

$$I_o = \frac{1}{3}A$$

$$R_N = \frac{1V}{I_o} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3 \Omega$$

3. yol $I_N \Rightarrow$

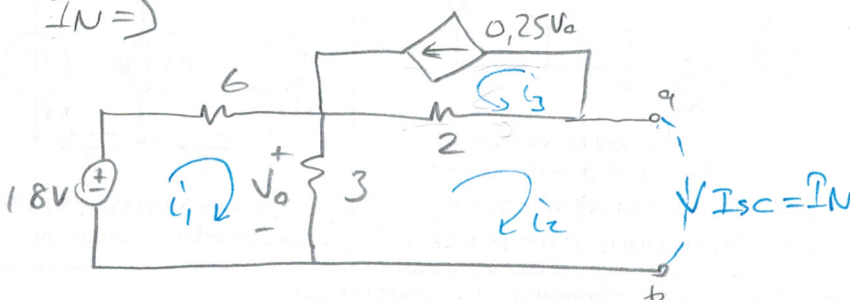

$$V_o = 3(I_1 - I_2)$$

$G_{02} 1 \Rightarrow -18 + 6i_1 + 3(i_1 - i_2) = 0$
 $G_{02} 2 \Rightarrow 3(i_2 - i_1) + 2(i_2 + i_3) = 0$
 $G_{02} 3 \Rightarrow i_3 = 0,25 V_0$

$6i_1 + 3i_1 - 3i_2 = 18$
 $9i_1 - 3i_2 = 18$
 $3i_1 - i_2 = 6$

$3i_2 - 3i_1 + 2i_3 + 2i_2 = 0$

$5i_2 - 3i_1 = -2i_3$

$5i_2 - 3i_1 = -0,5V_0$

$5i_2 - 3i_1 = -0,5(3i_1 - 3i_2)$

$5i_2 - 3i_1 = -1,5i_1 + 1,5i_2$

$3,5i_2 = 1,5i_1$



$7i_2 - i_1 = 6$
 $i_2 = 1A$

$I_{sc} = I_N = i_2 = 1A$

$7i_2 = 3i_1$

$R_N \Rightarrow$

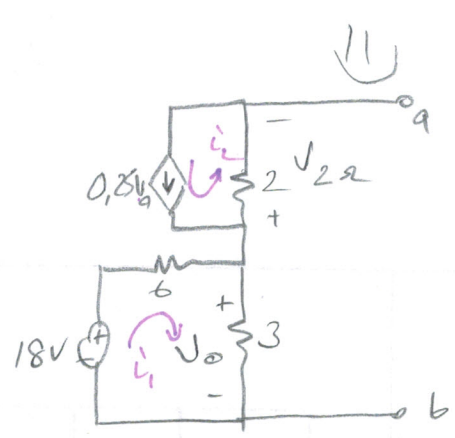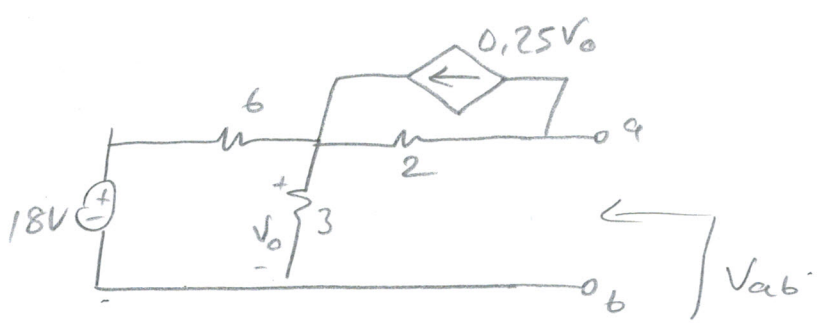$R_N = \frac{V_{ab}}{I_N} = \frac{V_{ab}}{I_{sc}}$



$i_2 = 0,25V_0$

$-18 + 6i_1 + 3i_1 = 0$

$i_1 = 2A$


$V_0 = i_1 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6V$


$i_2 = 0,25 \cdot 6 = 1,5A$

$V_{2\Omega} = i_2 \cdot 2$
 $= 1,5 \cdot 2 = 3V$

$V_{ab} = V_{2\Omega} + V_0 = -3 + 6 = 3V$

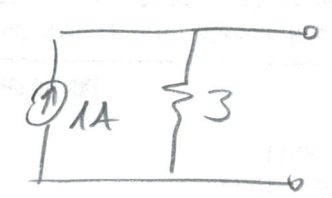$R_N = \frac{V_{ab}}{I_N} = \frac{3}{1} = 3\Omega$




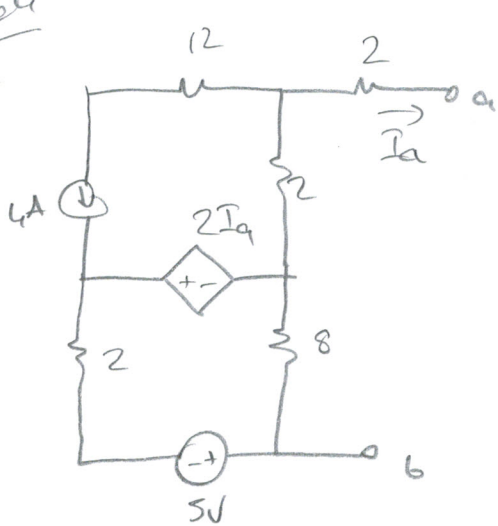

Thevenin esdeyer
deuresunr bulun.

R_{TH} V_{TH}

$R_{TH} \rightarrow$

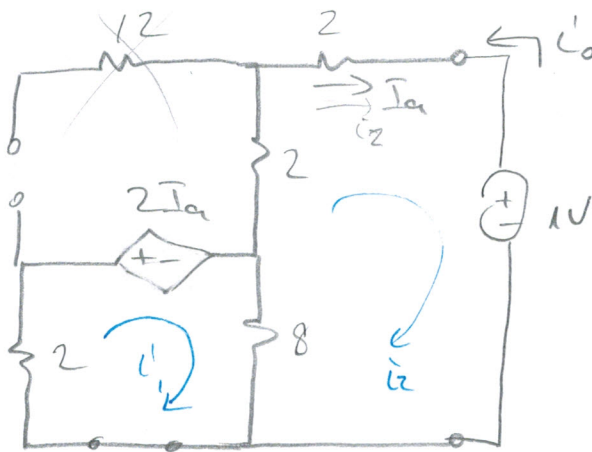

• $I_a = i_2$

• $2i_1 + 2I_a + 8(i_1 - i_2) = 0$

$$2i_1 + 2i_2 + 8i_1 - 8i_2 = 0$$

$$10i_1 = 6i_2$$

$$5i_1 = 3i_2$$

$$i_1 = \frac{3}{5}i_2$$

$$8(i_2 - i_1) + 2i_2 + 2i_2 + 1 = 0$$

$$12i_2 + 1 = 8i_1$$

$$12i_2 - 8 \cdot \frac{3}{5}i_2 = -1$$

$$60i_2 - 24i_2 = -5$$

$$36i_2 = -5$$



$$i_2 = -5/36$$

$$i_2 = -i_0$$

$$i_0 = 5/36 \text{ A}$$

$$R_{TH} = \frac{1V}{i_0} = \frac{1}{\frac{5}{36}} = \frac{36}{5} = 7.2$$

$$V_{Th} = ?$$

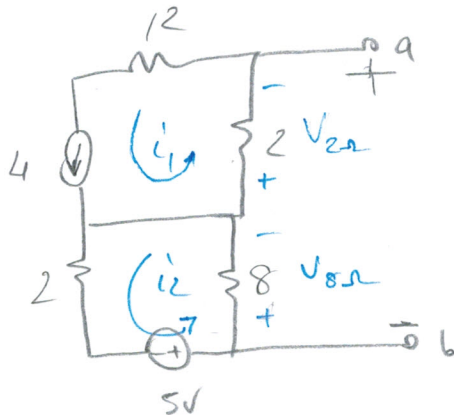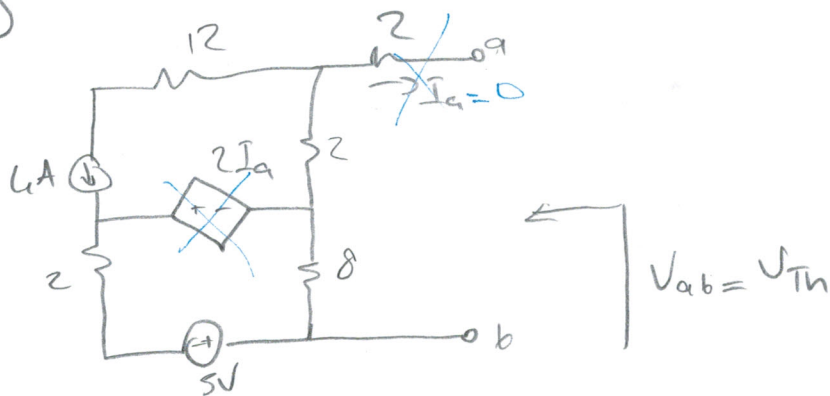

$$I_1 = 4A$$

$$2I_2 - 5 + 8I_2 = 0$$


$$10I_2 = 5$$

$$I_2 = 0.5A$$


$$V_{ab} = -(V_{2\Omega} + V_{8\Omega})$$

$$= -(4 \cdot 2 + 0.5 \cdot 8)$$

$$= -12V$$

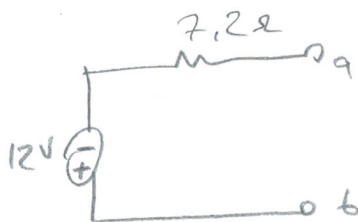


4) Maksimum Güç Transfer:

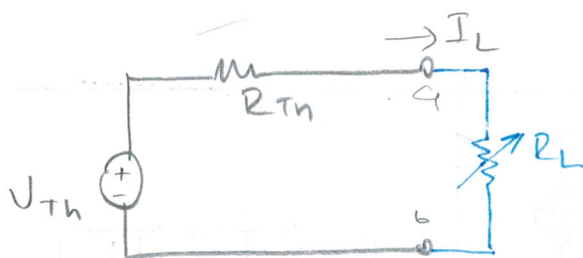

$$P_L = I_L^2 \cdot R_L$$
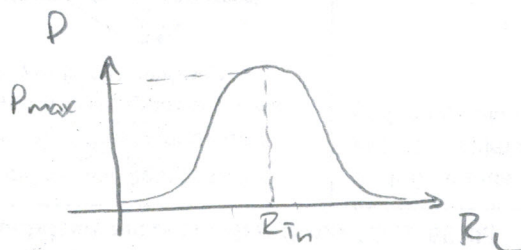
$$= \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$



Örnekle $V_{Th} = 10$
 $R_{Th} = 5$
Soluk de R_L değer


i) $R_L = 3$

$$P_L = \left(\frac{10}{5+3} \right)^2 \cdot 3 = 4.68W$$

ii) $R_L = 5$

iii) $R_L = 6$
 $P_L = 4.95$

Sınav

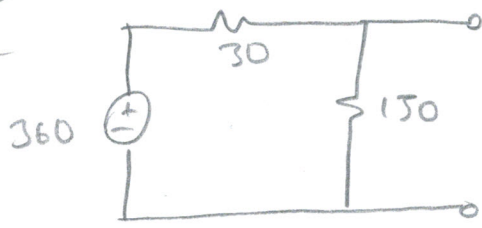


a) Maksimum güç transferi için
yeni devreden max güç
geçebilmeye için yük direnci = ?

b) $P_L = ?$


a) Thevenin: bulun

$R_{Th} \Rightarrow$

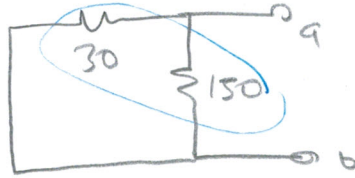


$$R_{ab} = R_{Th} = \frac{150 \cdot 30}{150 + 30} = 25 \Omega$$

$V_{Th} \Rightarrow$

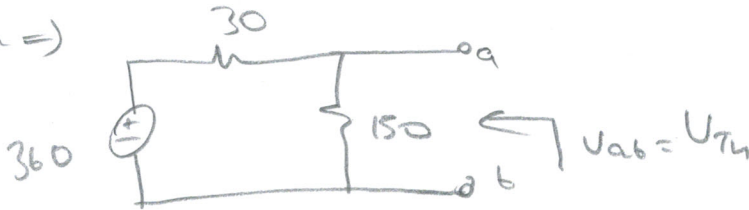
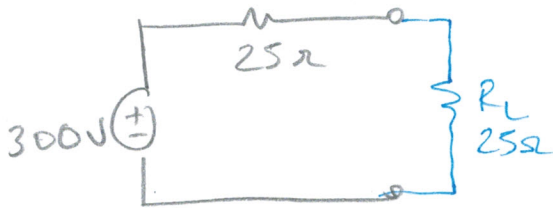
$$V_a = V_{Th} = \frac{360}{30 + 150} \cdot 150 = 300 \text{ V}$$



$R_L = R_{Th} = 25 \Omega$ olduğundan
devreden max güç elde
edilir.

$$b) P_L = I_L^2 \cdot R_L = \left(\frac{300}{25 + 25} \right)^2 \cdot 25 = 900 \text{ W}$$