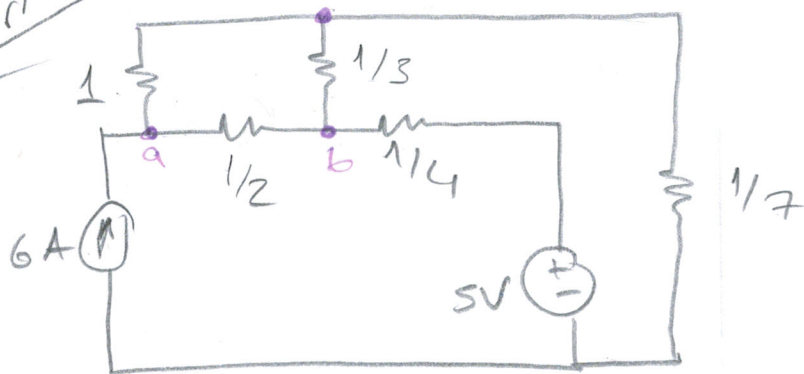


Örnek



Düğüm a:

$$-6 + \frac{V_a - V_c}{1} + \frac{V_a - V_b}{1/2} = 0$$

Düğüm b

$$\frac{V_b - V_a}{1/2} + \frac{V_b - V_c}{1/3} + \frac{V_b - 5}{1/4} = 0$$

Düğüm c

$$\frac{V_c - V_a}{1} + \frac{V_c - V_b}{1/3} + \frac{V_c}{1/7} = 0$$

$$\text{Düğüm a} = -6 + V_a - V_c + 2V_a - 2V_b = 0$$

$$3V_a - 2V_b - V_c = 6$$

$$\text{Düğüm b} = 2V_b - 2V_a + 3V_b - 3V_c + 4V_b - 20 = 0$$

$$-2V_a + 9V_b - 3V_c = 20$$

$$\text{Düğüm c} = V_c - V_a + 3V_c - 3V_b + 7V_c = 0$$

$$-V_a - 3V_b + 11V_c = 0$$

$$V_a = 11V_c - 3V_b$$

$$3 \cdot (11V_c - 3V_b) - 2V_b - V_c = 6$$

$$33V_c - 9V_b - 2V_b - V_c = 6$$

$$32V_c - 11V_b = 6 \quad \text{--- (1)}$$

$$-2(11V_c - 3V_b) + 9V_b - 3V_c = 20$$

$$-22V_c + 6V_b + 9V_b - 3V_c = 20$$

$$15V_c - 25V_b = -20 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{cases} 15/32V_c - 11V_b = 6 \\ 11/-25V_c + 15V_b = 20 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 480V_c - 165V_b = 90 \\ -275V_c + 165V_b = 220 \end{cases}$$

$$205V_c = 310$$


$$V_c = 1.51V$$

7-2

$$V_a = 5,06V$$

$$V_b = 3,85V$$

Örnek

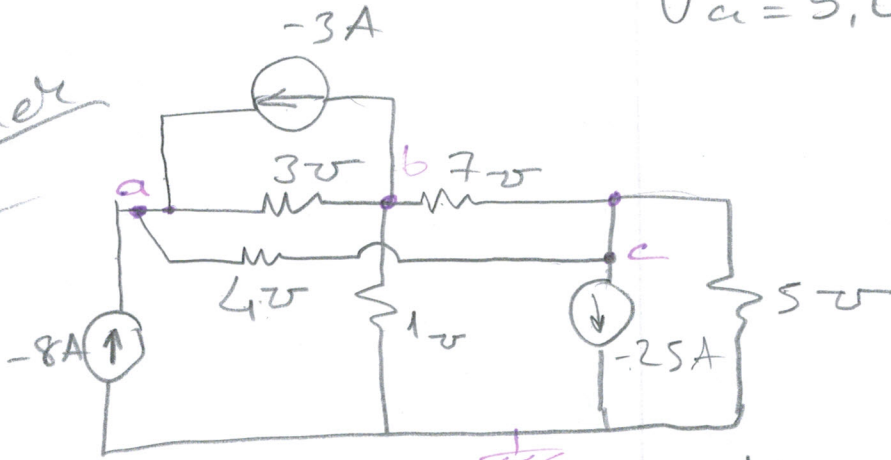

$$G = \frac{1}{R} \Rightarrow \sigma$$

↓
iletkenlik → direnç

Devreyi düğüm analizi yöntemi ile matematik modelini kurunuz?

Düğüm a: $-(-8) + (V_a - V_c)4 + (V_a - V_b)3 - (-3) = 0$

$$8 + 4V_a - 4V_c + 3V_a - 3V_b + 3 = 0$$

$$7V_a - 3V_b - 4V_c = -11$$

Düğüm b: $-3 + (V_b - V_a)3 + V_b + (V_b - V_c)7 = 0$


$$3V_b - 3V_a + V_b + 7V_b - 7V_c = 3$$

$$-3V_a + 11V_b - 7V_c = 3$$

Düğüm c: $-25 + (V_c - V_a)4 + (V_c - V_b)7 + 5V_c = 0$

$$4V_c - 4V_a + 7V_c - 7V_b + 5V_c = 25$$

$$-4V_a - 7V_b + 16V_c = 25$$

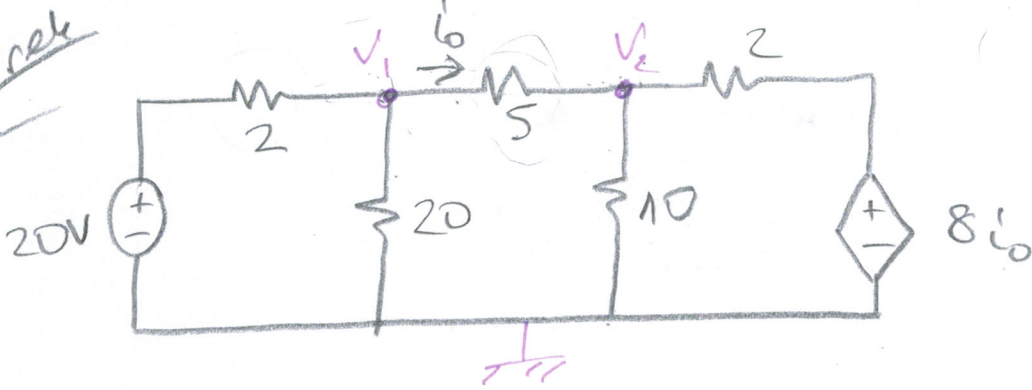

$$i_0 = ?$$

$$\frac{V}{R} = i$$

Deneyim 1

$$\frac{V_1 - 20}{2} + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 0$$

$$10V_1 - 200 + V_1 + 4V_1 - 4V_2 = 0$$

$$15V_1 - 4V_2 = 200 \quad \leftarrow \text{--- (1)}$$

Deneyim 2

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{10} + \frac{V_2 - 8i_0}{2} = 0$$

$$2V_2 - 2V_1 + V_2 + 5V_2 - 40i_0 = 0$$

$$-2V_1 + 8V_2 - 40i_0 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{5} = i_0$$

$$-2V_1 + 8V_2 - 8V_1 + 8V_2 = 0$$

$$16V_2 = 10V_1$$

$$4V_1 = 16V_2$$

(2)

②'yi ①'de yerine koyarsak

$$15V_1 - 4V_2 = 200, \quad V_1 = 1,6V_2$$

7-4

$$\rightarrow 24V_2 - 4V_2 = 200$$


$$20V_2 = 200$$

$$V_2 = 10V$$

$$V_1 = 16V$$

$$i_0 = \frac{V_1 - V_2}{5} = \frac{16 - 10}{5} = 1,2A$$

Örnek

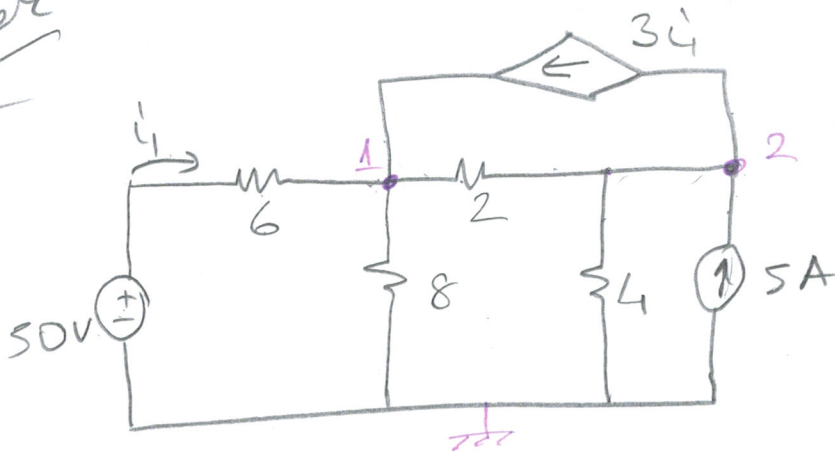

$$i_1 = ?$$

$$i_1 = \frac{50 - V_1}{6}$$

Denklem 1

$$\frac{V_1 - 50}{6} + \frac{V_1}{8} + \frac{V_1 - V_2}{2} - 3i_1 = 0$$

4 3 12 24

$$4V_1 - 200 + 3V_1 + 12V_1 - 12V_2 = 72i_1$$

$$19V_1 - 12V_2 - 72 \cdot \left(\frac{50 - V_1}{6} \right) = 200$$

$$19V_1 - 12V_2 + 12V_1 = 800$$

$$31V_1 - 12V_2 = 800$$

Denklem 2

$$3i_1 - 5 + \frac{V_2}{4} + \frac{V_2 - V_1}{2} = 0$$

$$12i_1 - 20 + V_2 + 2V_2 - 2V_1 = 0$$

$$2 \cdot 12 \left(\frac{50 - V_1}{6} \right) + 3V_2 - 2V_1 = 20$$

$$\rightarrow 100 - 2V_1 + 3V_2 - 2V_1 = 20$$

$$-4V_1 + 3V_2 = -80$$

$$-4/4V_1 - 3V_2 = 80$$

$$\rightarrow 1/31V_1 - 12V_2 = 800$$

$$-16V_1 + 12V_2 = -320$$

$$31V_1 - 12V_2 = 800$$

$$15V_1 = 480$$

$$V_1 = 32V$$

$$4V_1 - 3V_2 = 80$$

$$4 \cdot 32 - 3V_2 = 80$$


$$3V_2 = 48$$

$$V_2 = 16V$$

$$I_1 = \frac{50 - V_1}{6}$$

$$= \frac{50 - 32}{6}$$

Omeli

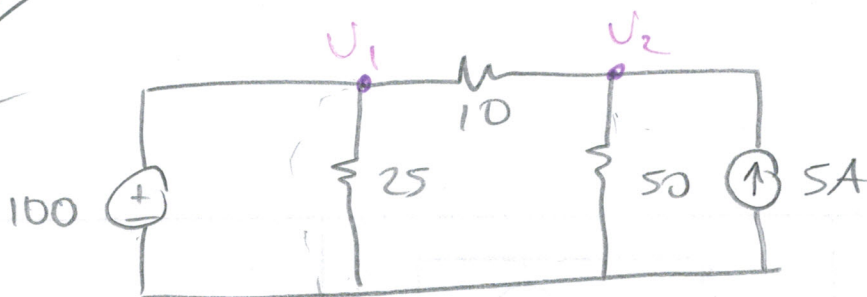

$$V_1 = 100V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2}{50} - 5 = 0$$

$$5V_2 - 500 + V_2 = 250$$

$$6V_2 = 750$$

$$V_2 = 125V$$