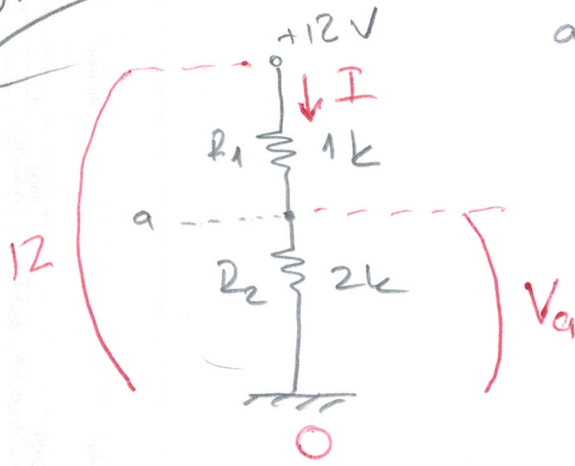


Örnek



a noktasındaki gerilim V_a nedir?

$$V = \frac{I}{?} \cdot R$$

$$\begin{aligned} R_{es} &= R_1 + R_2 \\ &= 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 \\ &= 3 \cdot 10^3 \Omega \\ &= 3k\Omega \end{aligned}$$

$$V = I R$$


$$12 = I \cdot R_{es}$$

$$I = \frac{12}{R_{es}} = \frac{12}{3 \cdot 10^3} = 4 \cdot 10^{-3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_a = I \cdot R_2$$

$$V_a = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^3 = 8 \text{ V}$$

2) Paralel Bağlantı

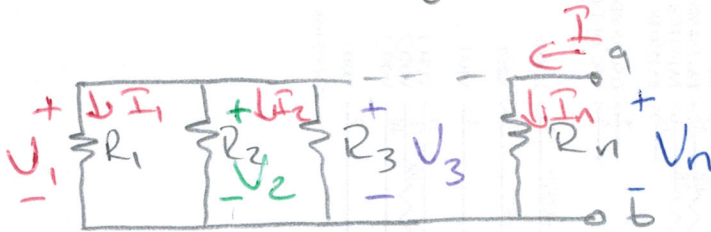

ab noktasından bakıldığında görünen toplam direnç yani eşdeğer direnç;

$$\frac{1}{R_{es}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$


Paralel Bağlı tüm dirençler üzerinde aynı gerilim düşümü meydana gelir. Yani

$$V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n = V_{ab}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

Ömer

(8)

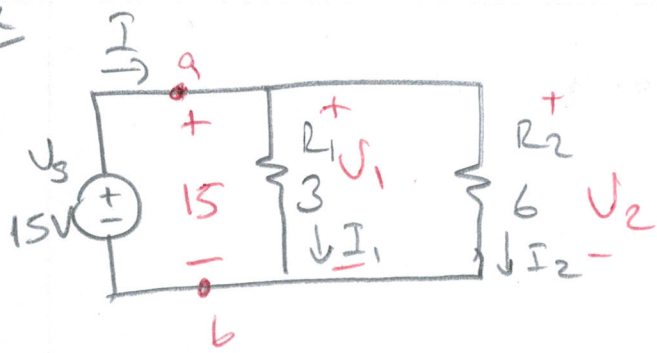

$$I, I_2 = ?$$

$$U_3 = U_{ab} = U_1 = U_2 = 15V$$

$$U = IR \Rightarrow U_2 = I_2 \cdot R_2$$

$$15 = I_2 \cdot 6$$

$$I_2 = \frac{15}{6} = 2,5A$$


$$U_1 = I_1 \cdot R_1$$

$$15 = I_1 \cdot 3$$

$$I_1 = \frac{15}{3} = 5A$$

$$I = I_1 + I_2 = 5 + 2,5 = 7,5A$$

Ömer

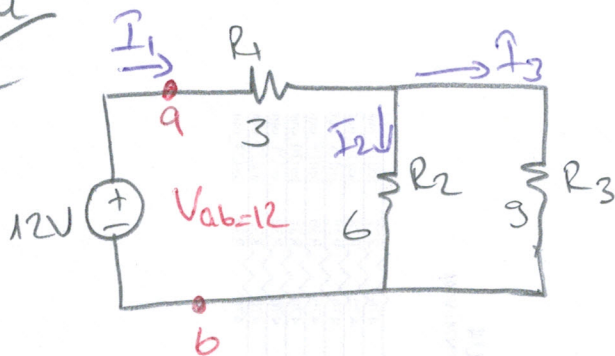

$$U_1, U_2, U_3 = ?$$


$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$U_1 = I_1 \cdot R_1$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3$$
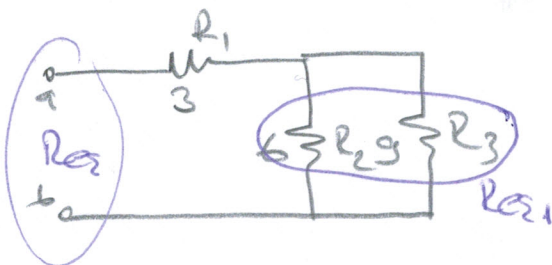
$$U = IR \Rightarrow 12 = I_1 \cdot R_{eq}$$





$$R_{eq2} = R_1 + R_{eq1}$$

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_{eq1} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$R_{eq1} = \left(\frac{1}{\frac{6}{3}} + \frac{1}{\frac{9}{2}} \right) = \left(\frac{3+2}{18} \right) = 3,6 \Omega$$

$$R_{eq2} = R_1 + R_{eq1} = 3 + 3,6 = 6,6 \Omega$$
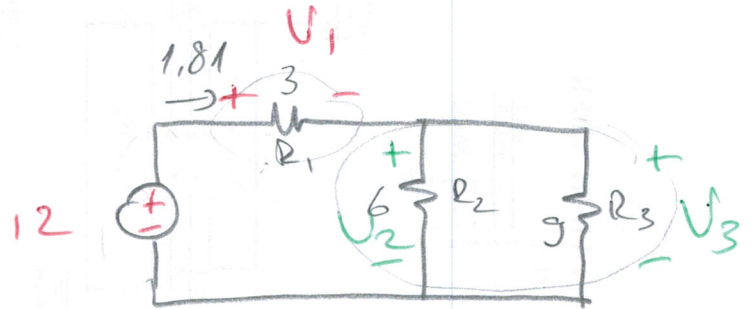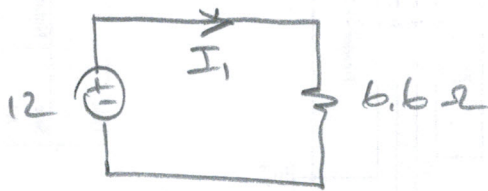
$$I_1 = \frac{12}{R_{eq2}} = \frac{12}{6,6} = 1,81 \text{ A}$$



$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 1,81 \cdot 3 = 5,43 \text{ V}$$

$$U_2 = U_3 \rightarrow 12 - U_1 = U_2 = U_3$$


$$U_2 = U_3 = 12 - 5,43 = 6,57 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{6,57}{6} = 1,095 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{6,57}{9} = 0,73 \text{ A}$$


$$I_1 - I_2 = I_3 = 0,715 \text{ A}$$

Omek

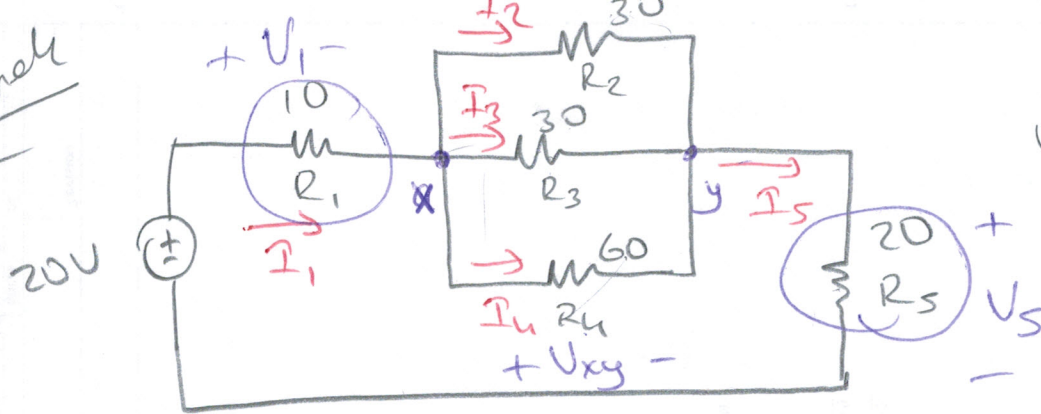

$$V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 = ?$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 = I_5$$

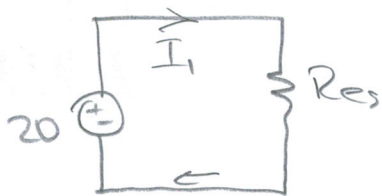

$$R_{eq} = R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4) + R_5$$

$$= 10 + \left(\frac{1}{\frac{30}{2}} + \frac{1}{\frac{30}{2}} + \frac{1}{\frac{60}{2}} \right)^{-1} + 20$$

$$= 10 + \left(\frac{2+2+1}{60} \right)^{-1} + 20$$

$$I_1 = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$I_1 = \frac{20}{42} = 0.47A$$

$$R_{eq} = 42 \Omega$$

$$I_1 = I_5 = 0.47A$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 0.47 \cdot 10 = 4.7V$$


$$V_5 = I_5 \cdot R_5 = 0.47 \cdot 20 = 9.4V$$

$$V_{xy} = 20 - V_1 - V_5 = 20 - 4.7 - 9.4 = \underline{5.9V}$$

$$I_2 = \frac{5.9}{30} = 0.19A = I_3 \quad I_4 = \frac{5.9}{60} = 0.095A$$

$$V_2 = V_3 = V_4 = 5.9V$$


Örnek

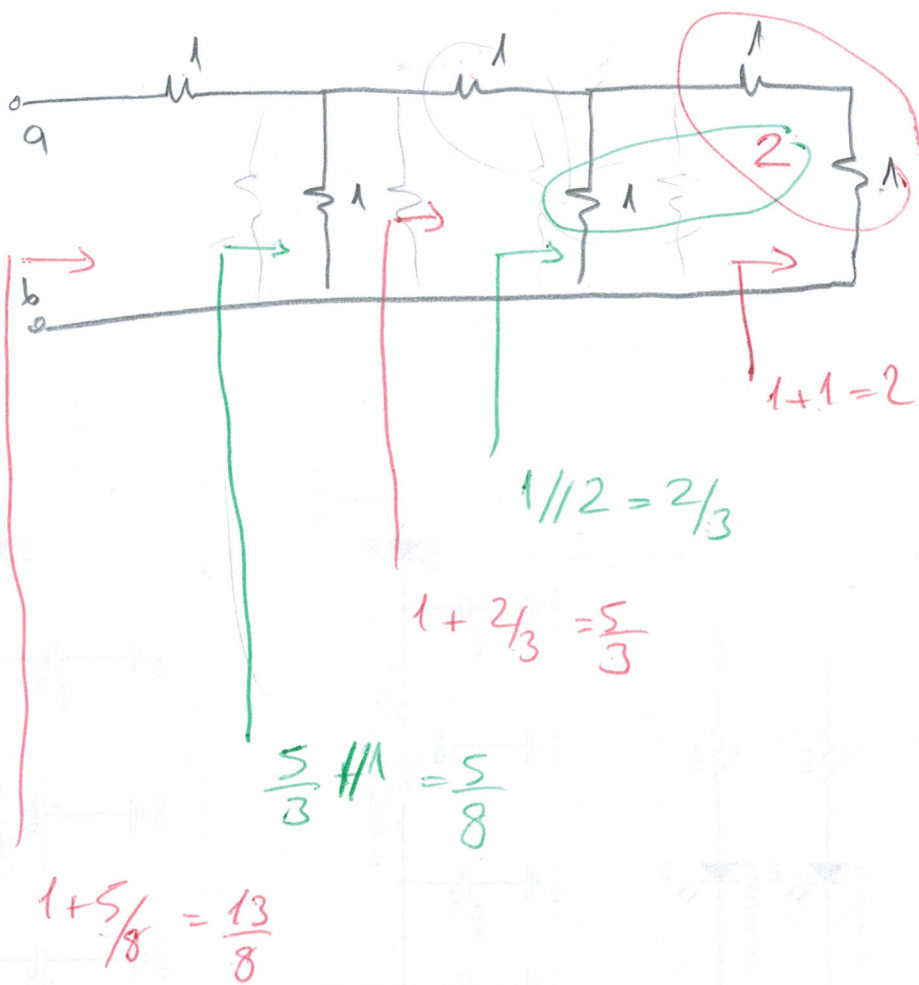

$R_{ab} = ?$

(11)



Örnek

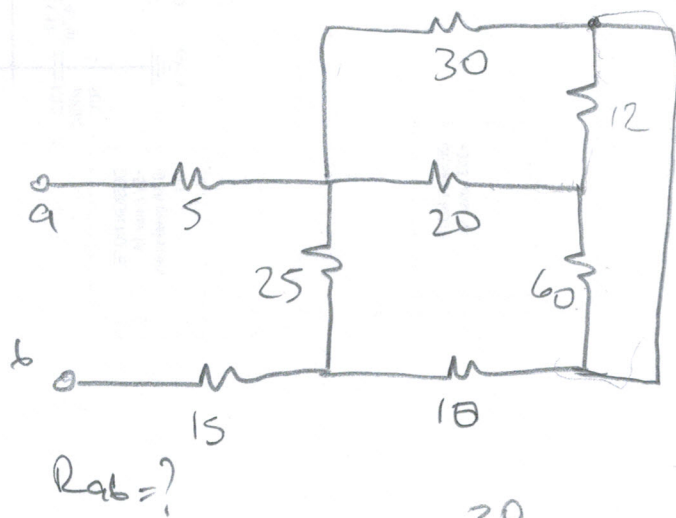


$$R_1 = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{60} \right)^{-1}$$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{60}} = \frac{12 \cdot 60}{72} = 10$$

$$R_2 = R_1 + 20 = 30$$

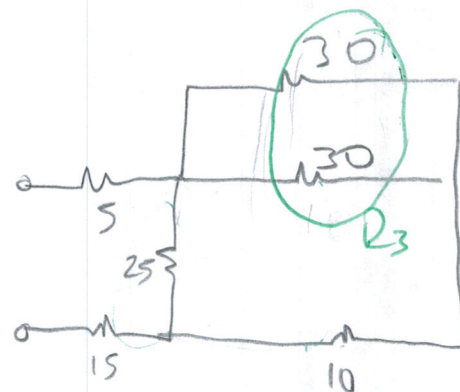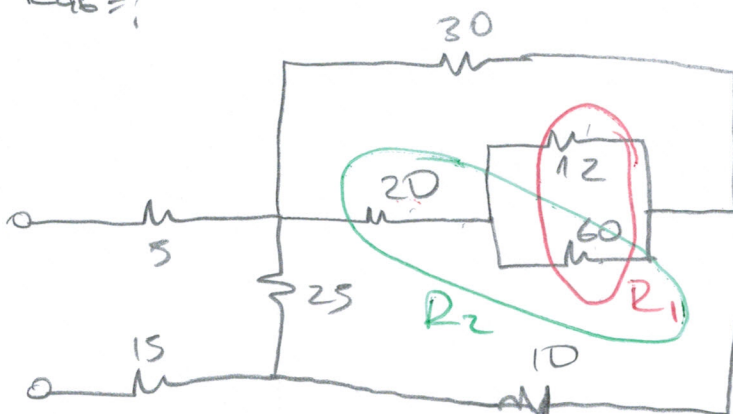


$$R_3 = \frac{30 \cdot 30}{60} = 15$$

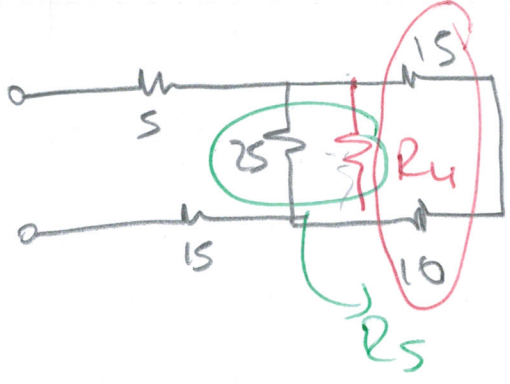




$$R_4 = 15 + 10 = 25$$

$$R_5 = 25 // 25 = 12.5 \Omega$$

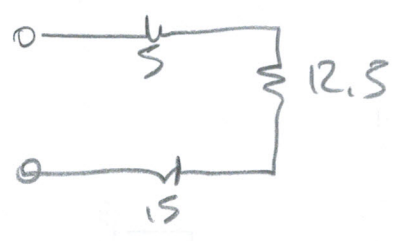

$$R_{ab} = 5 + 12.5 + 15 = 32.5 \Omega$$

• Yıldız - Üçgen Dönüşümleri:

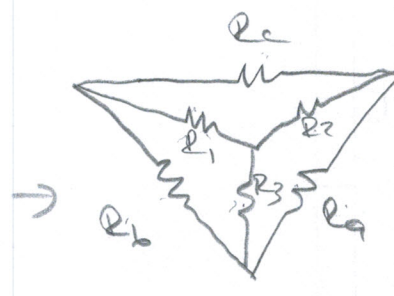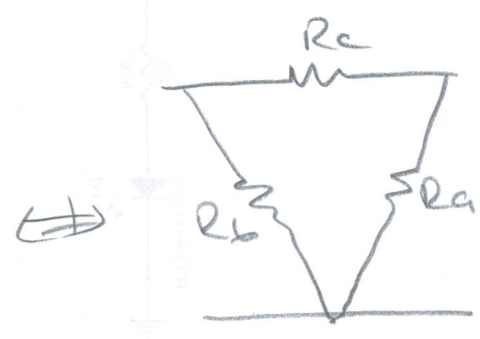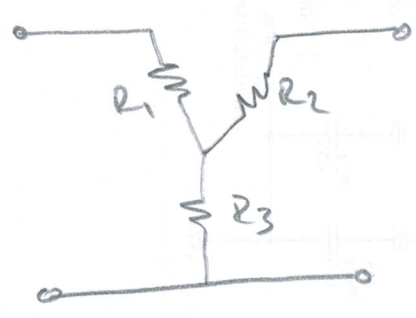

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$


$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$


Overall

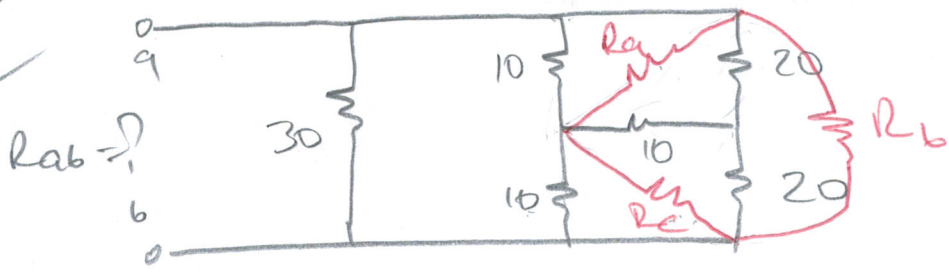

$$R_a = \frac{20 \cdot 20 + 20 \cdot 10 + 10 \cdot 20}{20} = 40 \Omega$$


$$R_b = \frac{20 \cdot 20 + 20 \cdot 10 + 10 \cdot 20}{10} = 80 \Omega$$
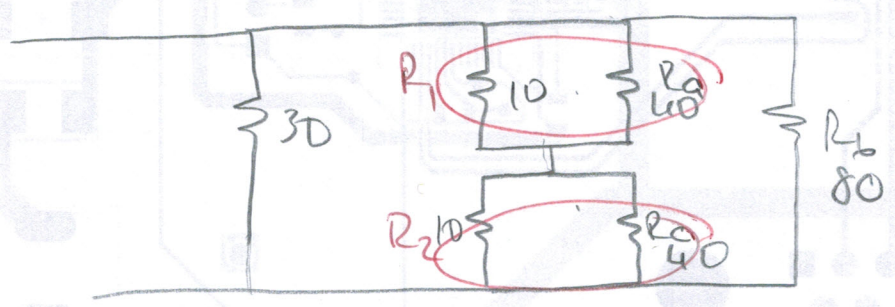
$$R_c = \frac{20 \cdot 20 + 20 \cdot 10 + 20 \cdot 10}{20} = 40 \Omega$$



$$R_1 = \frac{10 \cdot 40}{50} = 8 \Omega$$

$$R_2 = 8 \Omega$$

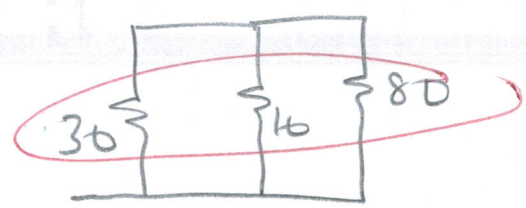

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{16} + \frac{1}{80} \right)^{-1} = 9.22 \Omega$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{80} \right)^{-1}$$

$$R_{eq} = R_{eq1} \parallel 16$$