
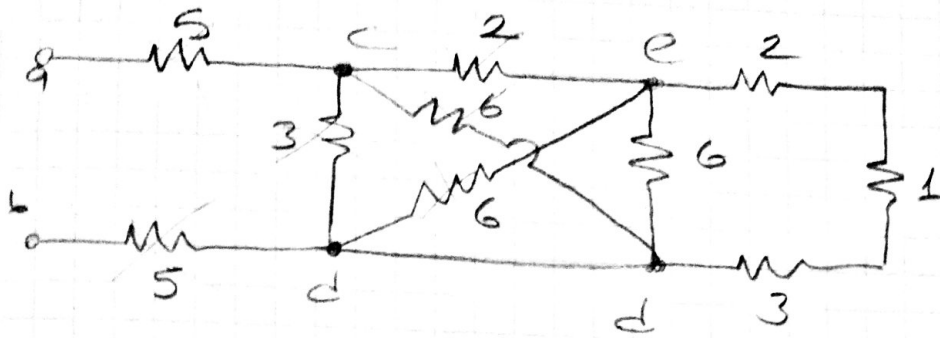



Örnek

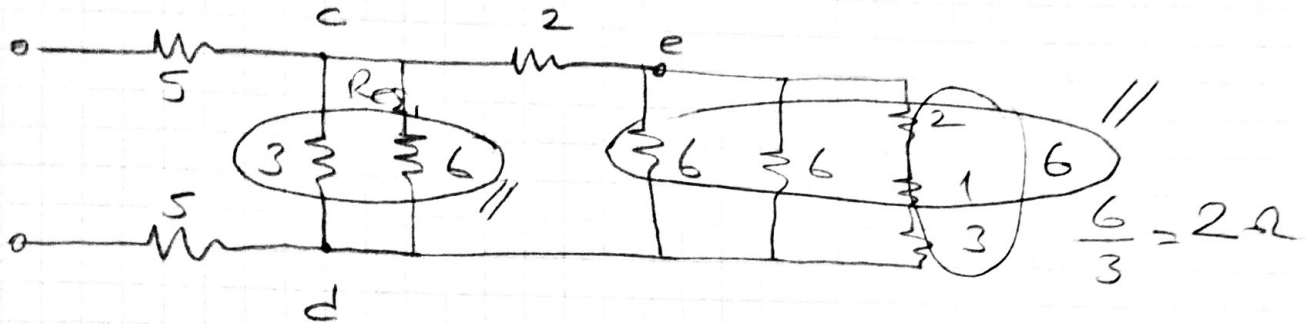

$$R_{ab} = ?$$




$$R_{01} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2$$

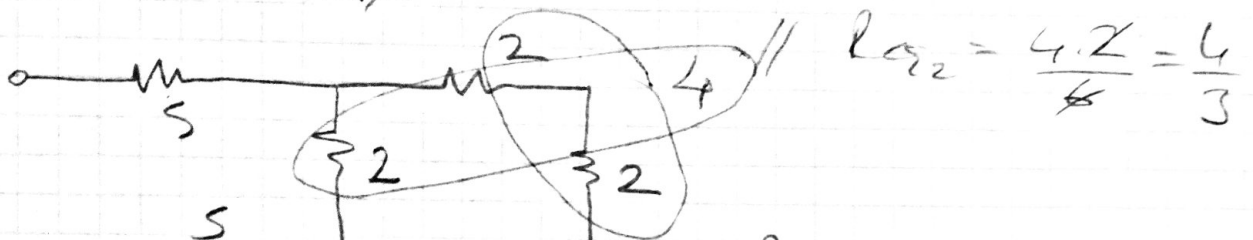


$$R_{02} = \frac{4 \cdot 2}{4 + 2} = \frac{4}{3}$$

$$R_{ab} = 5 + 5 + \frac{4}{3} = \frac{34}{3} \Omega$$


Örnek

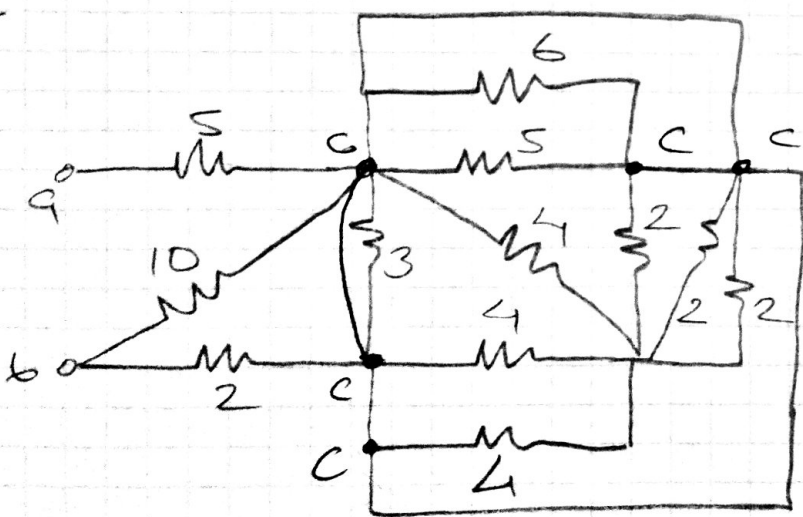

$$R_{ab} = ?$$

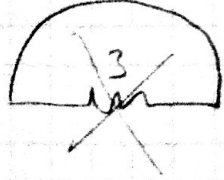
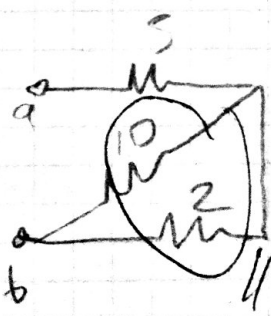
$$R_{ab} = 5 + R_{01} = 5 + \frac{5}{3} = \frac{20}{3} \Omega$$




$$R_{01} = \frac{10 \cdot 2}{10 + 2} = \frac{5}{3}$$

$$R_{02} = 5/3$$

2.3) Kirchhoff Yasaları

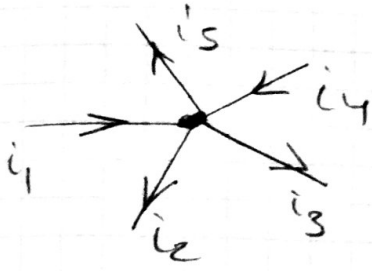2.3.1) Kirchhoff'un akım yasası (KCL)

Bir düğüme girip ve çıkan yapan akımların cebirsel toplamı sifıra eşittir



$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$


giren -
çıkan +

$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_5 + i_2 + i_3 = i_4 + i_1$$

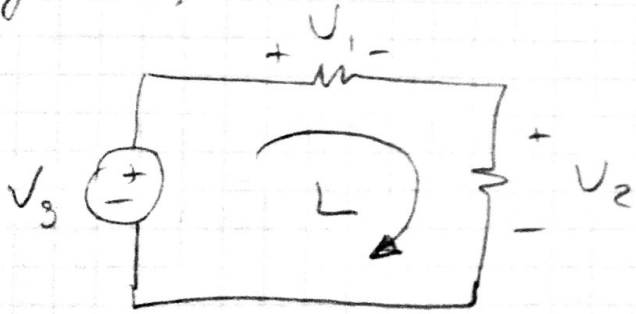2.3.2) Kirchhoff'un gerilim yasası (KVL)

Kapalı bir dögüdeki gerilimlerin toplamı sifordır.




L dögüsü için

$$-V_3 + V_1 + V_2 = 0$$

$$V_3 = V_1 + V_2$$

Örnek

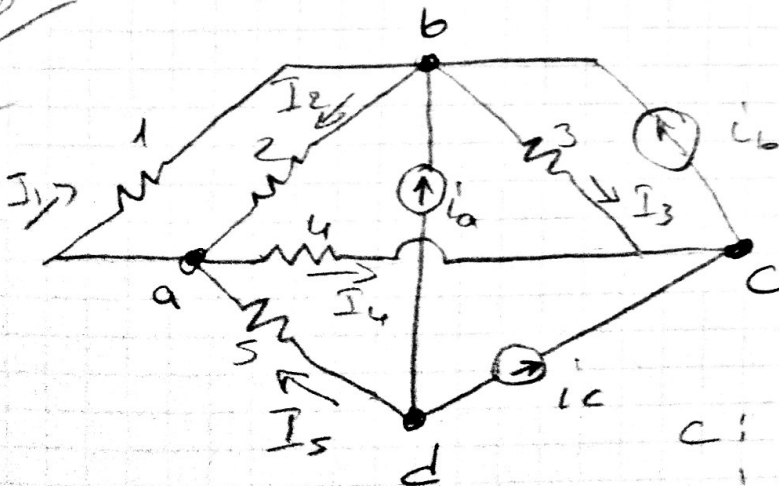

KCL

Düğüm a (node a):


$$I_1 - I_2 + I_4 - I_5 = 0$$

$$\text{Düğüm b: } -I_1 + I_2 - I_a + I_3 - I_b = 0$$


$$\text{c: } I_c - I_c + I_b - I_4 - I_3 = 0$$

$$\text{d: } I_c + I_a + I_5 = 0$$

Örnekle

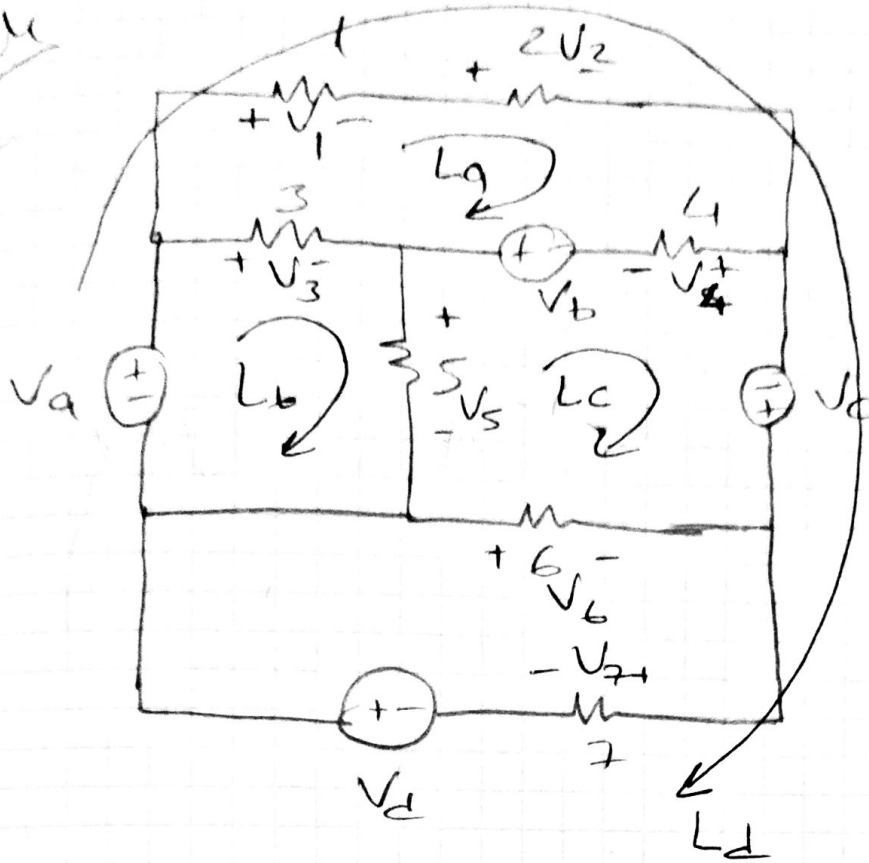

KVL

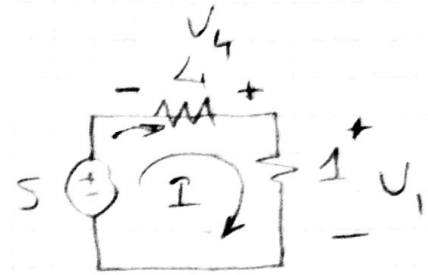

$$-S - V_4 + V_1 = 0$$

$$V = IR$$

$$S = I \cdot 5$$

$$I = 1.4$$

$$V_4 = -1.4$$

$$V_4 = -4V$$

$$V_1 = 1, I = 1V$$

$$-S - (-4) + 1 = 0$$

$$-S + 4 + 1 = 0$$

Gör a / a dögüsü

$$-V_3 + V_1 + V_2 + V_4 - V_6 = 0$$

b dögüsü

$$-V_a + V_3 + V_5 = 0$$


c dögüsü

$$-V_6 - V_5 + V_6 - V_4 - V_c = 0$$

d dögüsü

$$-V_a + V_1 + V_2 - V_c + V_7 - V_d = 0$$

direction

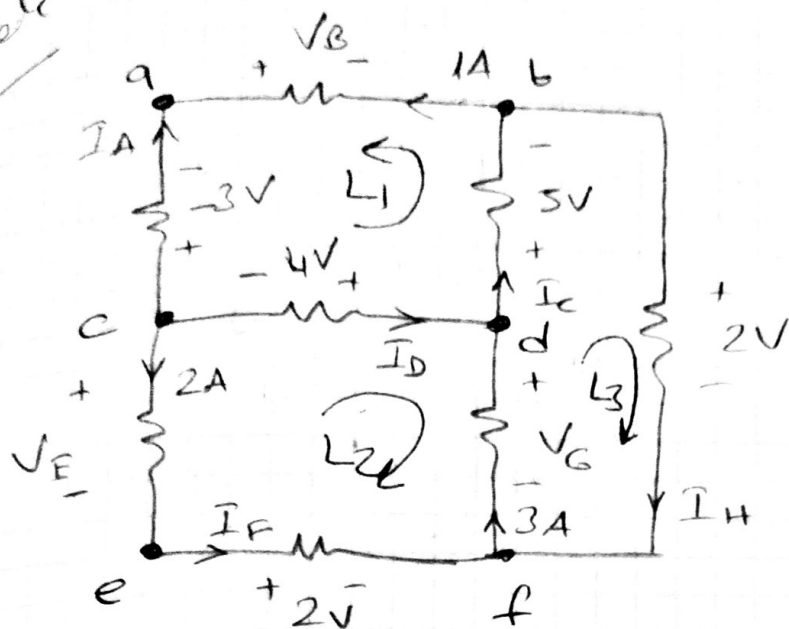

KCL

düğüm a

$$-I_A - 1 = 0$$

$$I_A = -1A$$

düğüm b

$$1 + I_H - I_C = 0$$

$$I_C = 2A$$

düğüm e :

$$-2 + I_F = 0$$

$$I_F = 2A$$

düğüm f :

$$3 - 2 - I_H = 0$$

$$I_H = 1A$$

düğüm c :

$$2 + I_D + I_A = 0$$

$$I_D = -1A$$

KVL

L1 için

$$5 - V_B - (-3) - 4 = 0$$

$$V_B = 4V$$

L2 için

$$-4 + V_G - 2 - V_E = 0$$

$$V_G - V_E = 6V$$

L3 için


$$-V_G + 5 + 2 = 0$$

$$V_G = 7V$$

$$7 - V_E = 6$$

$$V_E = 1V$$

Örnek 4

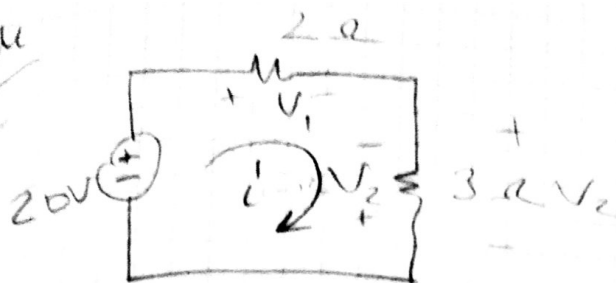

$$V_1 \text{ ve } V_2 = ?$$

$$-20 + V_1 - V_2 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = i \cdot 2 \\ V_2 = i \cdot 3 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$-20 + 2i - (-3i) = 0$$


$$5i = 20$$

$$i = 4 \text{ A}$$

$$V_1 = 2i = 8 \text{ V}$$

$$V_2 = -3i = -12 \text{ V}$$

Örnek 5

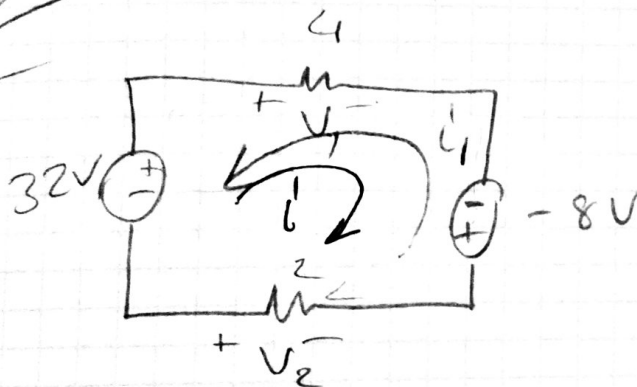

$$V_1, V_2 = ?$$

$$i) \quad -32 + V_1 - (-8) - V_2 = 0$$

$$V_1 - V_2 = 24 \text{ V}$$

$$4i - (-2i) = 24$$

$$6i = 24 \quad i = 4 \text{ A}$$

$$V_1 = i \cdot 4 = 16 \text{ V}$$

$$V_2 = -i \cdot 2 = -8 \text{ V}$$

$$ii) \quad -8 - V_1 + 32 + V_2 = 0$$

$$V_2 - V_1 = -24 \text{ V}$$

$$2i - (-4i) = -24$$

$$V_1 = 4i = 16 \text{ V}$$

$$V_2 = 2i = -8 \text{ V}$$

$$6i = -24 \quad i = -4 \text{ A}$$