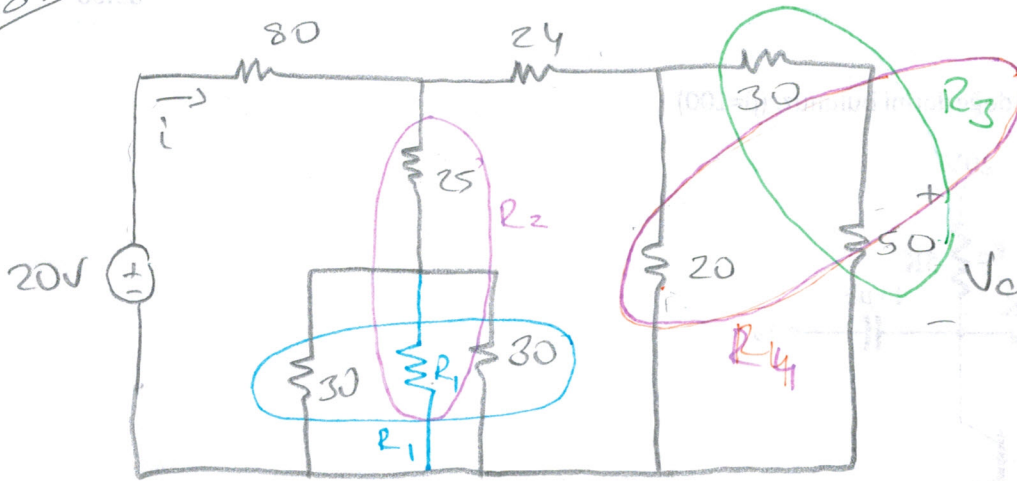


Solusi




$$R_1 = 30 // 30 = \frac{30 \cdot 30}{100} = 15 \Omega$$

$$R_2 = 25 + 15 = 40 \Omega$$

$$R_3 = 30 + 50 = 80 \Omega$$
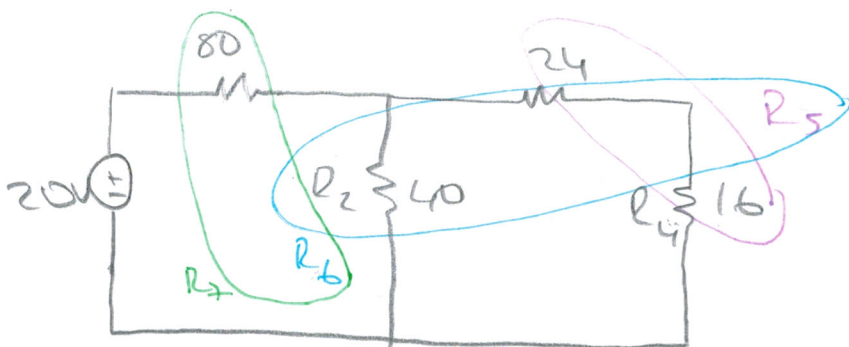
$$R_4 = 20 // R_3 = \frac{20 \cdot 80}{100} = 16 \Omega$$




$$R_5 = 24 + 16 = 40 \Omega$$

$$R_6 = R_2 // R_5$$

$$R_6 = \frac{40 \cdot 40}{280} = 20 \Omega$$

$$R_7 = 80 + R_6 = 100 \Omega$$

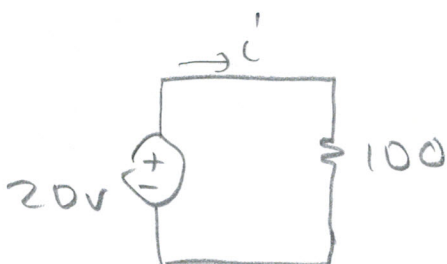


$$V = IR$$

$$20 = I \cdot 100$$

$$\Rightarrow I = 0,2 A$$


15

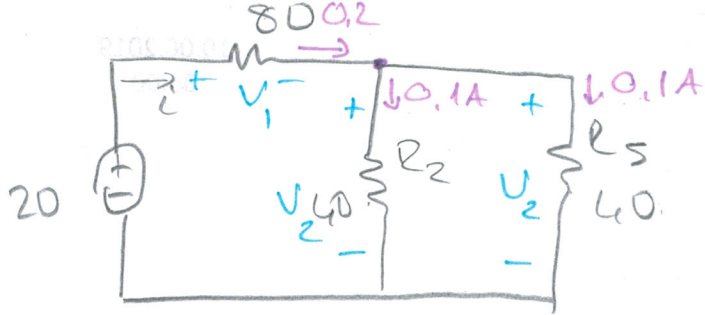


$$i = 0.2A$$

$$V_1 = 80 \cdot i = 80 \cdot 0.2 = 16V$$

$$V_2 = 20 - V_1 = 20 - 16 = 4V$$

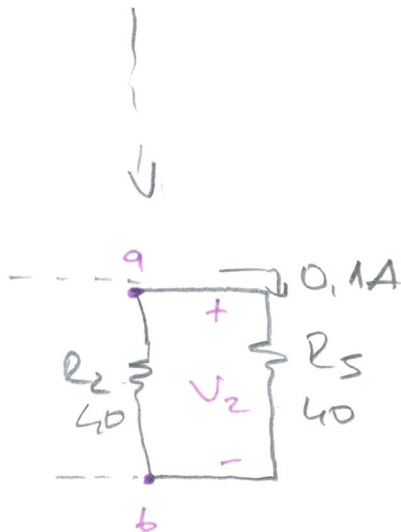


\Rightarrow

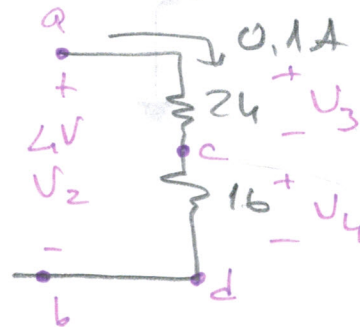

$$V_2 = V_3 + V_4$$

$$4 = 0.1 \cdot 24 + 16 \cdot 0.1$$

$$V_4 = 0.1 \cdot 16 = 1.6V$$

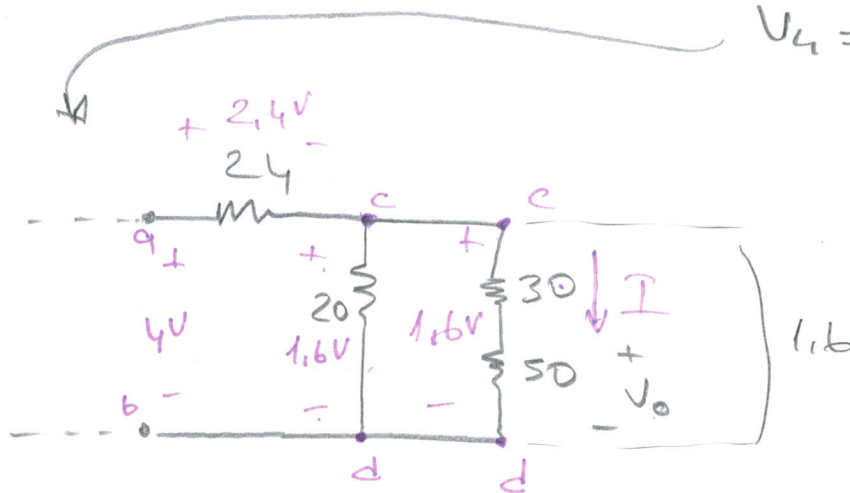


$$\frac{V_{cd}}{30+50} = I \Rightarrow I = \frac{1.6}{80}$$

$$V_o = I \cdot 50 = \frac{1.6}{80} \cdot 50$$

15

$$V_o = 1V$$

Soru 2

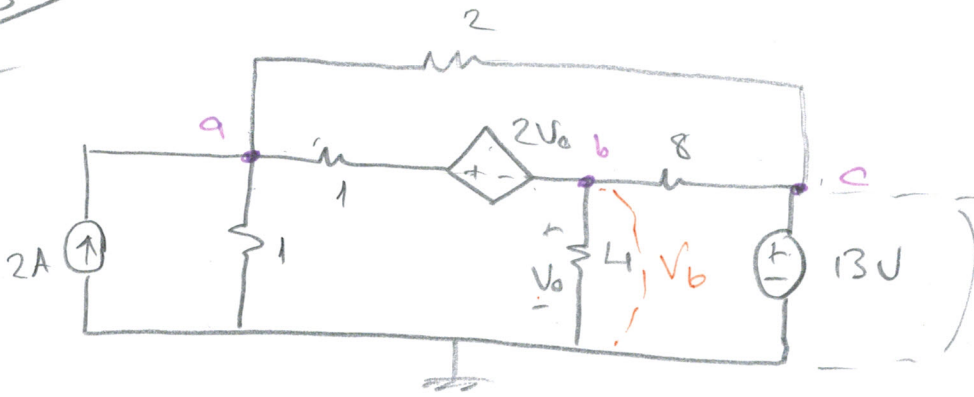

$$V_o = 13V \quad (5)$$

$$V_b = V_o \quad (5)$$

Düğüm a => $-2 + \frac{V_a}{1} + \frac{V_a - 13}{2} + \frac{V_a - (V_b + 2V_o)}{1} = 0$ (9)

Düğüm b => $\frac{V_b - (V_a - 2V_o)}{1} + \frac{V_b}{4} + \frac{V_b - 13}{8} = 0$ (9)

$$-2 + V_a + \frac{V_a - 13}{2} + V_a - 3V_o = 0$$

$$-4 + 2V_a + V_a - 13 + 2V_a - 6V_o = 0$$

$$5V_a - 6V_o = 17 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_o - V_a + 2V_o + \frac{V_o}{4} + \frac{V_o - 13}{8} = 0$$

$$8V_o - 8V_a + 16V_o + 2V_o + V_o - 13 = 0$$

$$-8V_a + 27V_o = 13 \quad \text{--- (2)}$$

$$8/5V_a - 6V_o = 17$$

$$5/-8V_a + 27V_o = 13$$

$$40V_a - 48V_o = 136$$


$$-40V_a + 135V_o = 65$$

$$87V_o = 201$$

$$V_o = 2,3 \text{ V}$$

(2)

Soru 3

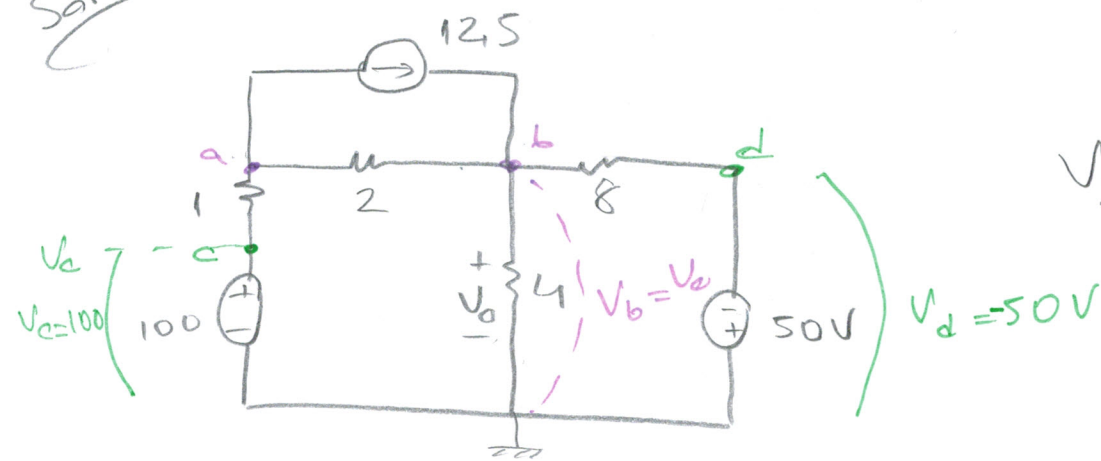

$$V_b = V_d \quad \text{--- (6)}$$

$$V_d = 50V$$

Düğüm a

$$\frac{V_a - 100}{1} + \frac{V_a - V_b}{2} + 12,5 = 0 \quad \text{--- (12)}$$

$$V_a - 100 + \frac{V_a - V_b}{2} + 12,5 = 0$$

$$2V_a - 200 + V_a - V_b + 25 = 0$$

$$3V_a - V_b = 175 \quad \text{--- (1)}$$

Düğüm b

$$\frac{V_b - (-50)}{8} + \frac{V_b}{4} + \frac{V_b - V_a}{2} - 12,5 = 0 \quad \text{--- (12)}$$

$$V_b + 50 + 2V_b + 4V_b - 4V_a = 100$$

$$-4V_a + 7V_b = 50 \quad \text{--- (2)}$$

$$4 / 3V_a - V_b = 175$$

$$3 / -4V_a + 7V_b = 50$$

$$12V_a - 4V_b = 700$$

$$-12V_a + 21V_b = 150$$

$$17V_b = 850$$

$$V_b = 50V$$

(5)