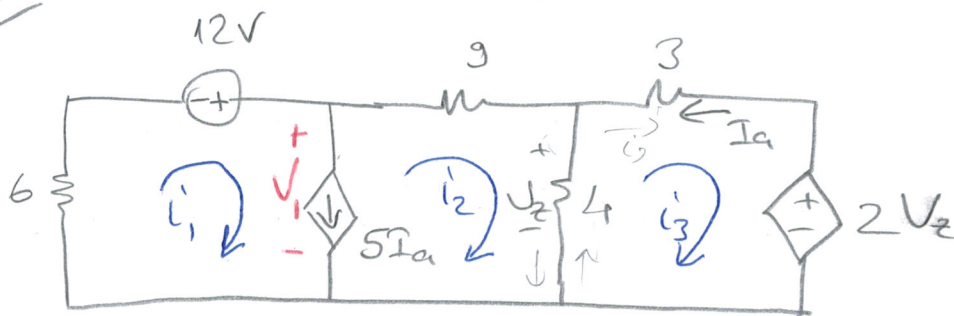


Örnek

10-1



$V_z = ?$

$V = IR$

$V_z = (i_2 - i_3) 4$

• Göz 1 $\Rightarrow 6i_1 - 12 + V_1 = 0$

• Göz 2 $\Rightarrow 9i_2 + 4(i_2 - i_3) - V_1 = 0$

$$6i_1 - 12 + 9i_2 + 4i_2 - 4i_3 = 0$$

$$6i_1 + 13i_2 - 4i_3 = 12 \quad \text{--- (1)}$$

• Göz 3 $\Rightarrow 2V_z + 4(i_3 - i_2) + 3i_3 = 0$

$$2(4(i_2 - i_3)) + 4i_3 - 4i_2 + 3i_3 = 0$$

$$8i_2 - 8i_3 + 4i_3 - 4i_2 + 3i_3 = 0$$

$$4i_2 = i_3 \quad \text{--- (2)}$$

• $I_a = -i_3 \quad \text{--- (3)}$

$5I_a = i_1 - i_2$

$-5i_3 = i_1 - i_2$

$i_1 - i_2 + 5i_3 = 0 \quad \text{--- (3)}$

$$6i_1 + 13i_2 - 4i_3 = 12$$

$$4i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = 4i_2$$

$$i_1 - i_2 + 5i_3 = 0$$

$$6i_1 + 13i_2 - 4(4i_2) = 12$$

$$i_1 - i_2 + 20i_2 = 0$$

$$6i_1 - 3i_2 = 12$$


$$i_1 = -19i_2$$

$$6(-19i_2) - 3i_2 = 12$$

$V_z = 6,472V$

$i_2 = -0,102A$

Örnek

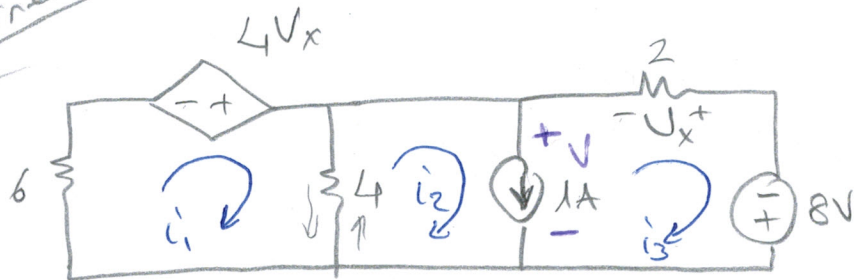

$V_x = ?$

Göz 1 $\Rightarrow 6i_1 - 4V_x + 4(i_1 - i_2) = 0$
 $10i_1 - 4i_2 = 4V_x \dots \textcircled{1}$

Göz 2 $\Rightarrow 4(i_2 - i_1) + 1 = 0$

Göz 3 $\Rightarrow \frac{-V_x + 2i_3 - 8 = 0}{4i_2 - 4i_1 + 2i_3 = 8} \dots \textcircled{2}$

$V = IR$

$V_x = -i_3 \cdot 2$

$\textcircled{3}$

$1 = i_2 - i_3$

$\textcircled{4}$

$\textcircled{1}$ ve $\textcircled{3}$ 'den $\rightarrow 10i_1 - 4i_2 = 4(-2i_3)$

$$\begin{cases} -10i_1 - 4i_2 + 8i_3 = 0 \\ -4i_1 + 4i_2 + 2i_3 = 8 \\ i_2 - i_3 = 1 \rightarrow i_2 = 1 + i_3 \end{cases}$$

$10i_1 - 4 - 4i_3 + 8i_3 = 0$

$10i_1 + 4i_3 = 4$

$-4i_1 + 4 + 4i_3 + 2i_3 = 8$

$-4i_1 + 6i_3 = 4$

$6/10i_1 + 4i_3 = 4$

$4/-4i_1 + 6i_3 = 4$

$60i_1 + 24i_3 = 24$

$16i_1 - 24i_3 = -16$

$76i_1 = 8$


$i_1 = 0,105 \text{ A}$

$i_3 = 0,736 \text{ A}$

$i_2 = 1,736 \text{ A}$

$V_x = -2 \cdot (0,736)$
 $= -1,472 \text{ V}$

Dinert

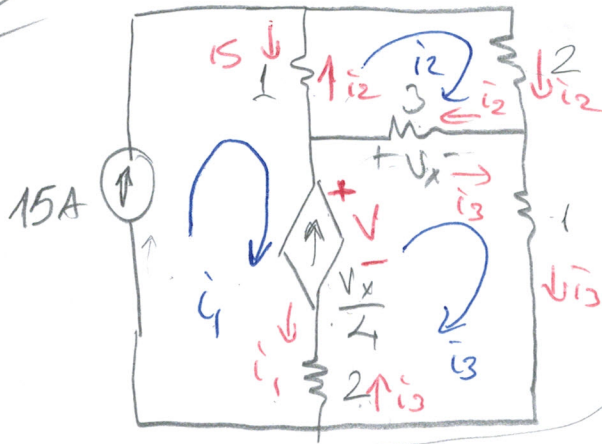Göz analiz: ile $V_x = ?$

$$\text{Göz 1} \Rightarrow i_1 = 15A$$

$$\text{Göz 2} \Rightarrow 1(i_2 - i_1) + 2i_2 + 3(i_2 - i_3) = 0$$

$$\text{Göz 3} \Rightarrow 3(i_3 - i_2) + 1i_3 + 2(i_3 - i_1) - V = 0$$

$$\frac{V_x}{4} = i_3 - i_1$$

$$V = IR$$

$$V_x = (i_3 - i_1) \cdot 4$$

$$i_2 - i_1 + 2i_2 + 3i_2 - 3i_3 = 0$$

$$-i_1 + 6i_2 - 3i_3 = 0$$

$$6i_2 - 3i_3 = 15$$

$$2i_2 - i_3 = 5$$

$$V_x = 4i_3 - 4i_1$$

$$V_x = 3i_3 - 3i_2$$

$$3i_3 - 3i_2 = 4i_3 - 60$$

$$i_3 + 3i_2 = 60$$

$$2i_2 - i_3 = 5$$

$$i_3 + 3i_2 = 60$$


$$5i_2 = 65$$

$$i_2 = 13A$$

$$i_3 = 21A$$

$$\begin{aligned} V_x &= (i_3 - i_1) 4 \\ &= (21 - 15) 4 \\ &= 24V \end{aligned}$$

Örnek

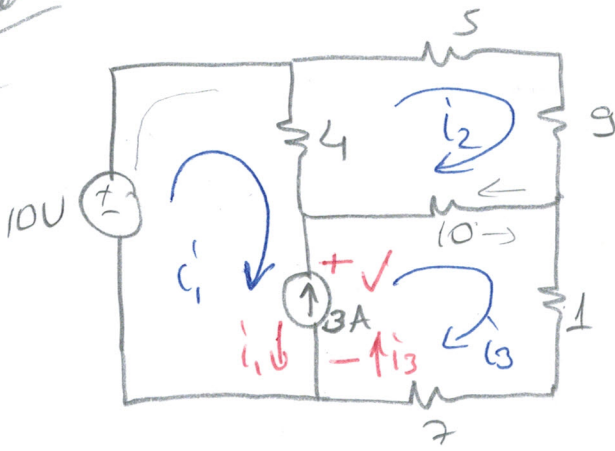

10 V'lık kaynaktan
gıkan akımı bulunuz

• Göz 1 $\Rightarrow -10 + 4(i_1 - i_2) + V = 0$

+ Göz 3 $\Rightarrow i_3 + 7i_3 - V + 10(i_3 - i_2) = 0$

$$-10 + 4i_1 - 4i_2 + 8i_3 + 10i_3 - 10i_2 = 0$$

$$4i_1 - 14i_2 + 18i_3 = 10 \quad \text{--- (1)}$$

• Göz 2 $\Rightarrow 4(i_2 - i_1) + 5i_2 + 9i_2 + 10(i_2 - i_3) = 0$

$$4i_2 - 4i_1 + 14i_2 + 10i_2 - 10i_3 = 0$$

$$-4i_1 + 28i_2 - 10i_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

• $i_3 - i_1 = 3 \quad \text{--- (3)}$

$$i_3 = 3 + i_1$$

1 ve 3'den

$$4i_1 - 14i_2 + 54 + 18i_1 = 10$$

$$22i_1 - 14i_2 = -44 \quad \text{--- (5)}$$

(2) ve (3)'den

$$-4i_1 + 28i_2 - 30 - 10i_1 = 0$$

$$-14i_1 + 28i_2 = 30 \quad \text{--- (4)}$$

(4) ve (5) çözülür

$$2 / \begin{aligned} 22i_1 - 14i_2 &= -44 \\ -14i_1 + 28i_2 &= 30 \end{aligned}$$



$$+ \begin{aligned} 44i_1 - 28i_2 &= -88 \end{aligned}$$

$$30i_1 = -58$$

$$i_1 = -1.93A$$


3.3) Kaynak Dönüşümü

10-5

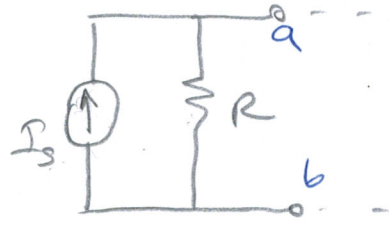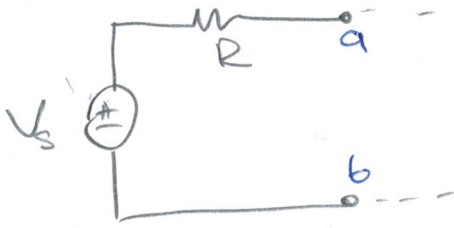

$$V_s = I_s R$$

örnek

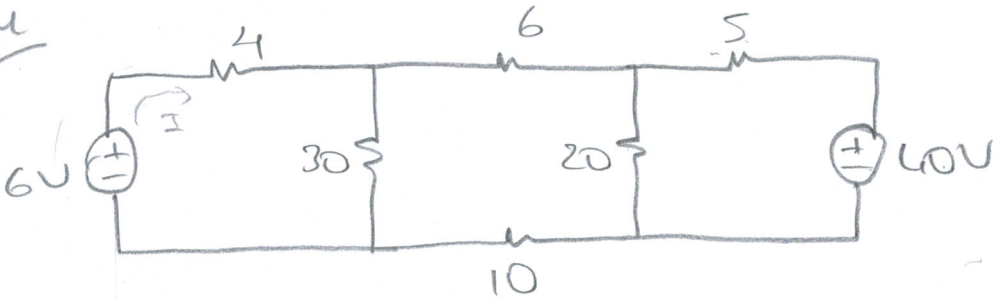


$$P_{6V} = ?$$


$$P = V I$$

Kaynak dönüşüm kullanılarak çözüm



$$I_s = \frac{40}{5} = 8A$$

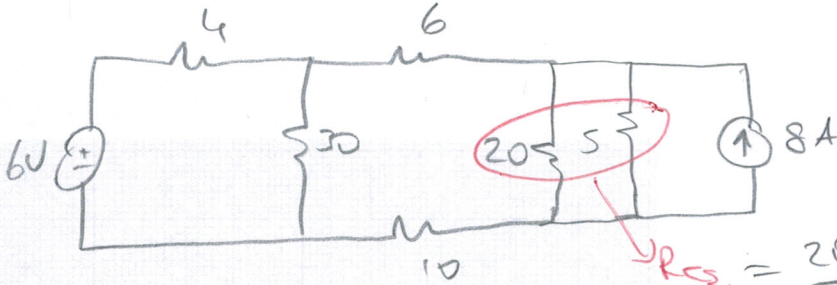


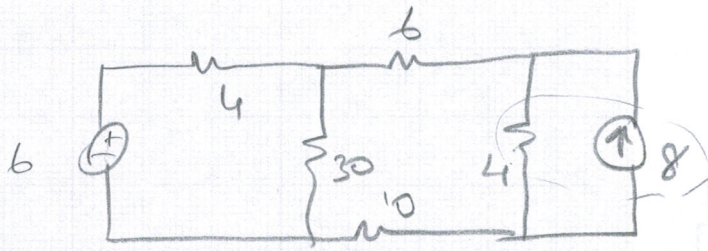
$$R_{eq} = \frac{20 \cdot 5}{25} = 4\Omega$$




$$V_s = 8 \cdot 4 = 32V$$

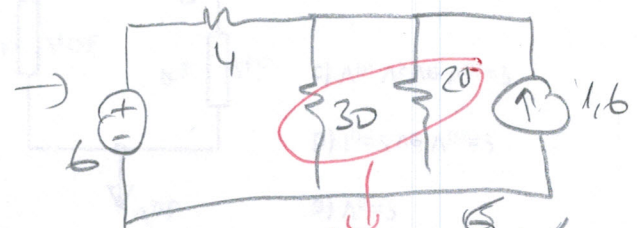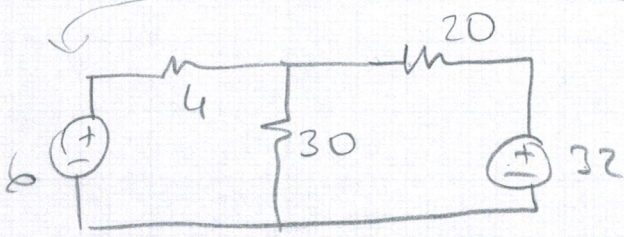
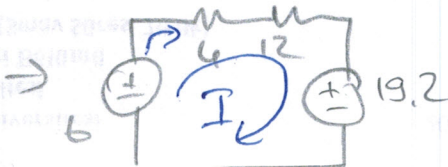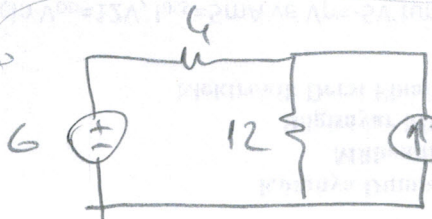
$$R_{eq} = \frac{30 \cdot 20}{50} = 12\Omega$$



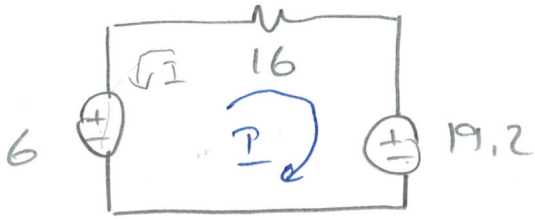

$$-6 + 16I + 19.2 = 0$$

$$I = 0.825 \text{ A}$$

$$P_{6V} = V \cdot I = 6 \cdot 0.825 = 4.95 \text{ W}$$