


### 3) Devre Analiz Teknikleri:

6-1
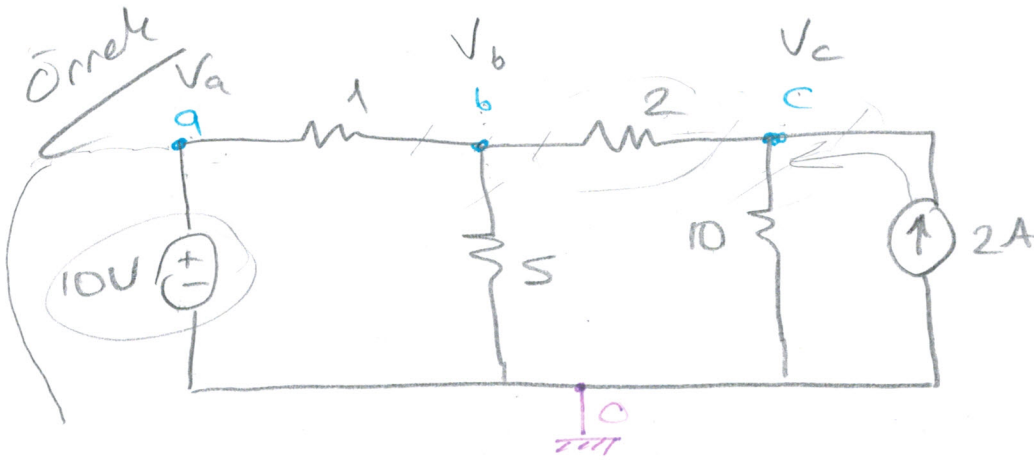
#### 3.1) Node Analysis - Düğüm Analizi:

Kirchoff'un akım kanunu kullanılarak geliştirilen analiz yöntemidir.

- İlk önce referans nokta seçilir. Referans noktası sıfır potansiyele sahip toprak noktasıdır.
- Referans seçildikten sonra diğer düğüm noktaları isimlendirilir.
- Son adımda referans dışındakiler her düğüm noktasına KCL uygulanır.



KCL

$$V_a = 10V$$

$$\text{düğüm b} \Rightarrow \frac{V_b - V_a}{1} + \frac{V_b - V_c}{2} + \frac{V_b - 0}{5} = 0$$

$$\text{düğüm c} \Rightarrow \frac{V_c - V_b}{2} + \frac{V_c - 0}{10} - 2 = 0$$

$$V_b - 10 + \frac{V_b - V_c}{2} + \frac{V_b}{5} = 0$$

$$10V_b - 100 + 5V_b - 5V_c + 2V_b = 0$$

$$17V_b - 5V_c = 100$$

$$\frac{V_c - V_b}{2} + \frac{V_c}{10} = 2$$

$$\Rightarrow 5V_c - 5V_b + V_c = 20$$

$$5/ \quad 6V_c - 5V_b = 20$$

$$6/ \quad -5V_c + 17V_b = 100$$

$$30V_c - 25V_b = 100$$


$$-30V_c + 102V_b = 600$$

$$77V_b = 700$$

$$V_b = 9,09V$$

$$V_c = 10,90V$$

Örnek

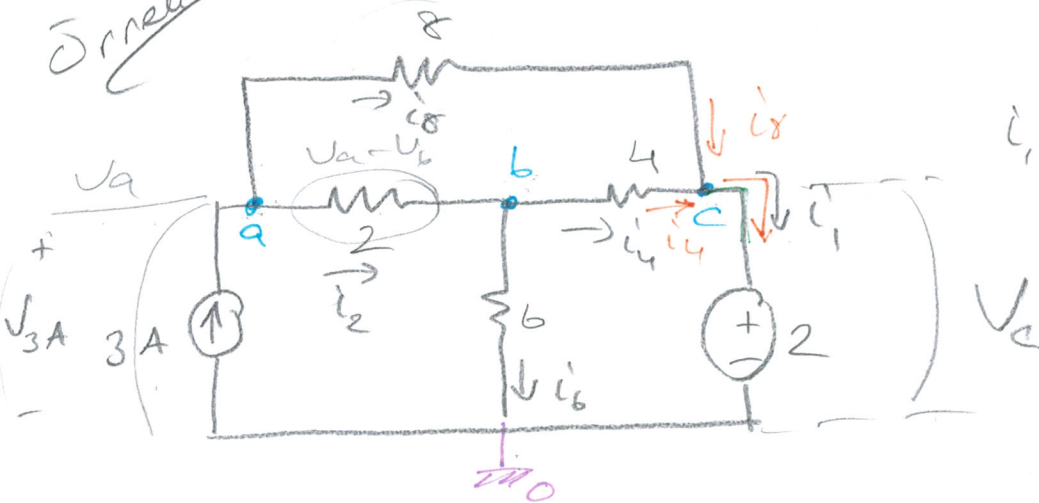

$i_1, i_2, i_4, i_8, i_6$  ve  $V_{3A} = ?$

$$\text{Düğüm a: } -3 + \frac{V_a - V_b}{2} + \frac{V_a - V_c}{8} = 0$$

$$\text{Düğüm b: } \frac{V_b - V_a}{2} + \frac{V_b}{6} + \frac{V_b - V_c}{4} = 0$$

$$\text{Düğüm c: } V_c = 2V$$

$$\rightarrow \frac{V_a - V_b}{2} + \frac{V_a - 2}{8} = 3$$

$$4V_a - 4V_b + V_a - 2 = 24$$

$$5V_a - 4V_b = 26$$

$$\rightarrow \frac{V_b - V_a}{2} + \frac{V_b}{6} + \frac{V_b - 2}{4} = 0$$

$$6V_b - 6V_a + 2V_b + 3V_b - 6 = 0$$

$$11V_b - 6V_a = 6$$

$$6/5V_a - 4V_b = 26$$

$$5/ -6V_a + 11V_b = 6$$

$$30V_a - 24V_b = 156$$

$$-30V_a + 55V_b = 30$$

$$31V_b = 186$$

$$V_b = 6$$

$$5V_a - 4V_b = 26$$

$$5V_a = 50$$

$$V_a = 10V = V_{3A}$$


$$i_2 = \frac{V_a - V_b}{2} = \frac{10 - 6}{2} = 2A$$

$$i_4 = \frac{V_b - V_c}{4} = \frac{6 - 2}{4} = 1A$$

$$i_6 = \frac{V_b}{6} = \frac{6}{6} = 1A$$

$$i_8 = \frac{V_a - V_c}{8} = \frac{10 - 2}{8} = 1A$$

$$i_1 = i_8 + i_4 = 1 + 1 = 2A$$

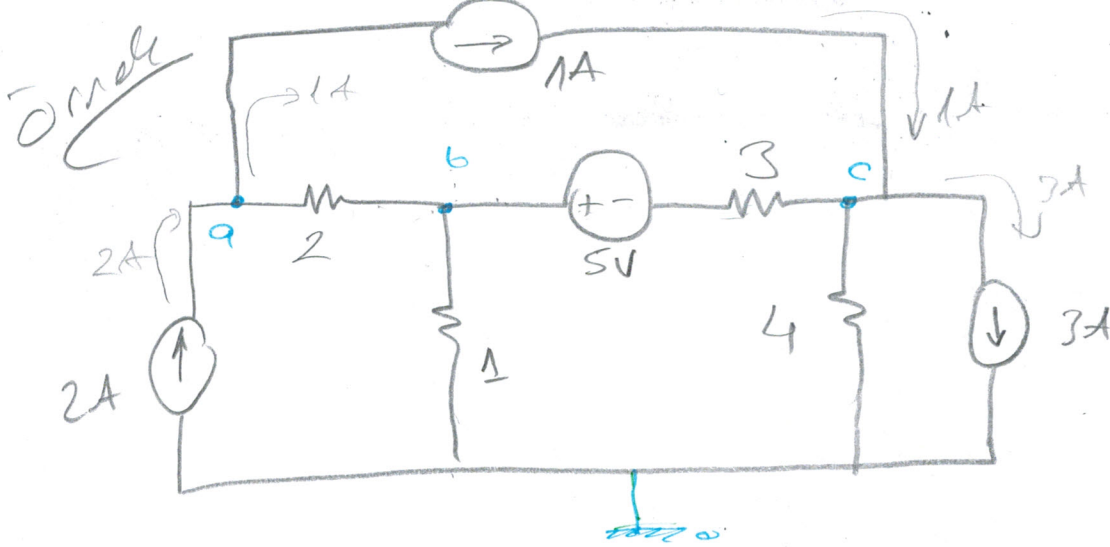

Düğüm a:  $1 - 2 + \frac{V_a - V_b}{2} = 0$

Düğüm b:  $\frac{V_b - V_a}{2} + \frac{V_b}{1} + \frac{V_b - (-5 + V_c)}{3} = 0$

Düğüm c:  $3 - 1 + \frac{V_c}{4} + \frac{V_c - (-5 + V_b)}{3} = 0$

$\rightarrow V_a - V_b = 2 \dots \textcircled{1}$

$\rightarrow 3V_b - 3V_a + 6V_b + 2V_b - 10 - 2V_c = 0$

$11V_b - 3V_a - 2V_c = 10 \dots \textcircled{2}$

$\rightarrow 3V_c + 4V_c + 20 - 4V_b + 24 = 0$

$4V_b - 7V_c = 44 \dots \textcircled{3}$

$$V_a - V_b = 2$$

$$-3V_a + 11V_b - 2V_c = 10$$

$$4V_b - 7V_c = 44$$

I. yol

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -3 & 11 & -2 \\ 0 & 4 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 44 \end{bmatrix}$$

$\Delta \rightarrow$  determinant  
hesaplanır

$$V_a = \frac{\Delta_a}{\Delta}$$

$$V_c = \frac{\Delta_c}{\Delta}$$

$$V_b = \frac{\Delta_b}{\Delta}$$

II. yol

$$V_a - V_b = 2$$

$$-3V_a + 11V_b - 2V_c = 10$$

$$4V_b - 7V_c = 44 \rightarrow V_c = \frac{4V_b - 44}{7}$$

$$\rightarrow -3V_a + 11V_b - 2\left(\frac{4V_b - 44}{7}\right) = 10$$

$$-21V_a + 77V_b - 8V_b + 88 = 70$$

$$-21V_a + 69V_b = -18$$

$$V_a - V_b = 2 \rightarrow V_a = 2 + V_b$$

$$\rightarrow -21(2 + V_b) + 69V_b = -18$$

$$-42 - 21V_b + 69V_b = -18 \rightarrow$$

$$48V_b = 24$$

$$V_b = 0.5V$$




$$V_a = 2,5V$$

6-6

$$V_c = \frac{4V_b - 44}{7} = \frac{2 - 44}{7} = -6V$$

Örnek

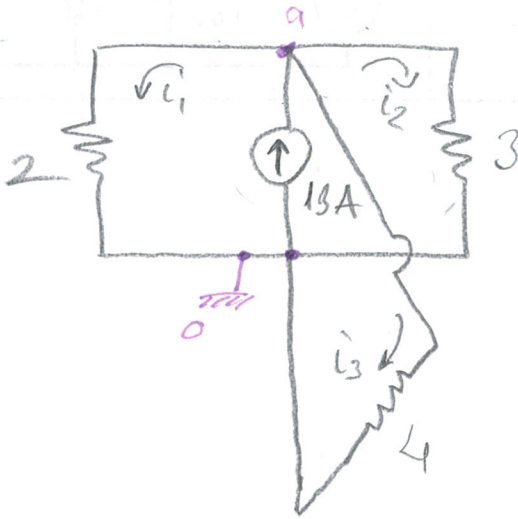

$$i_1, i_2, i_3 = ?$$

Düğüm a:

$$\frac{V_a}{2} + \frac{V_a}{4} + \frac{V_a}{3} - 13 = 0$$

$$6V_a + 3V_a + 4V_a = 12,13$$

$$13V_a = 12,13$$


$$V_a = 12V$$

$$i_1 = \frac{V_a}{2} = 6A$$

$$i_2 = \frac{V_a}{3} = 4A$$

$$i_3 = \frac{V_a}{4} = 3A$$

Örnek

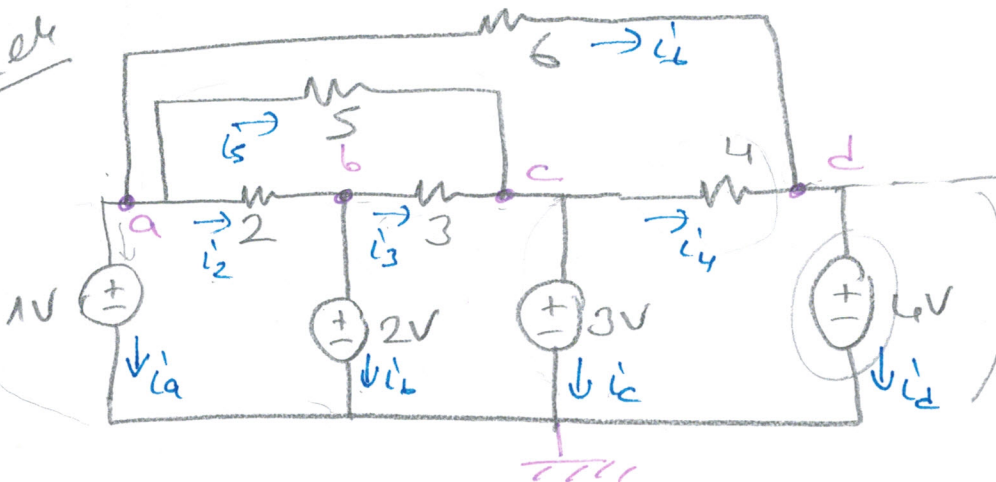

Devrede bütün  
kollardan  
geçen akımları  
bulun.

$$U_a = 1V$$

$$U_b = 2V$$

$$U_c = 3V$$

$$U_d = 4V$$

6-7

$$i_2 = \frac{U_a - U_b}{2} = \frac{1 - 2}{2} = -0.5A$$

$$i_3 = \frac{U_b - U_c}{3} = \frac{2 - 3}{3} = -1/3 A$$

$$i_4 = \frac{U_c - U_d}{4} = \frac{3 - 4}{4} = -1/4 A$$

$$i_5 = \frac{U_a - U_c}{5} = \frac{1 - 3}{5} = -2/5 A$$

$$i_6 = \frac{U_a - U_d}{6} = \frac{1 - 4}{6} = -3/6 A$$

Dāļiņā a rindā KCL:

$$i_a + i_2 + i_5 + i_6 = 0 \quad i_a = -(i_2 + i_5 + i_6) \\ = -(-0.5 - 2/5 - 3/6) = 7/5 A$$

Dāļiņā b rindā KCL:

$$i_b + i_3 - i_2 = 0$$

Dāļiņā c rindā KCL:

$$i_c + i_4 - i_3 - i_5 = 0$$

Dāļiņā d rindā KCL

$$i_d - i_4 - i_6 = 0$$